
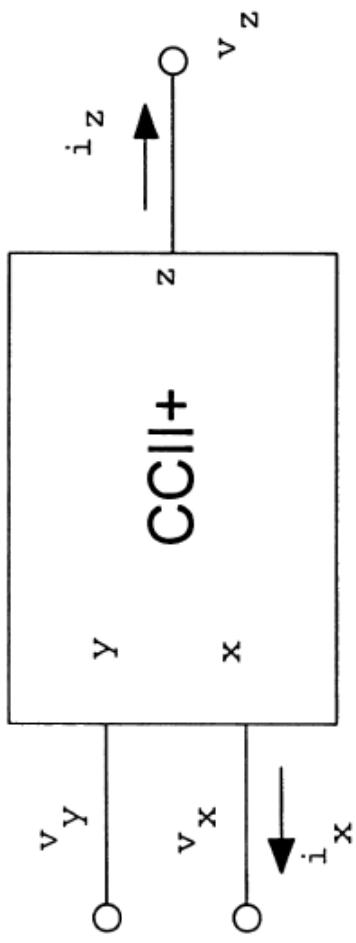


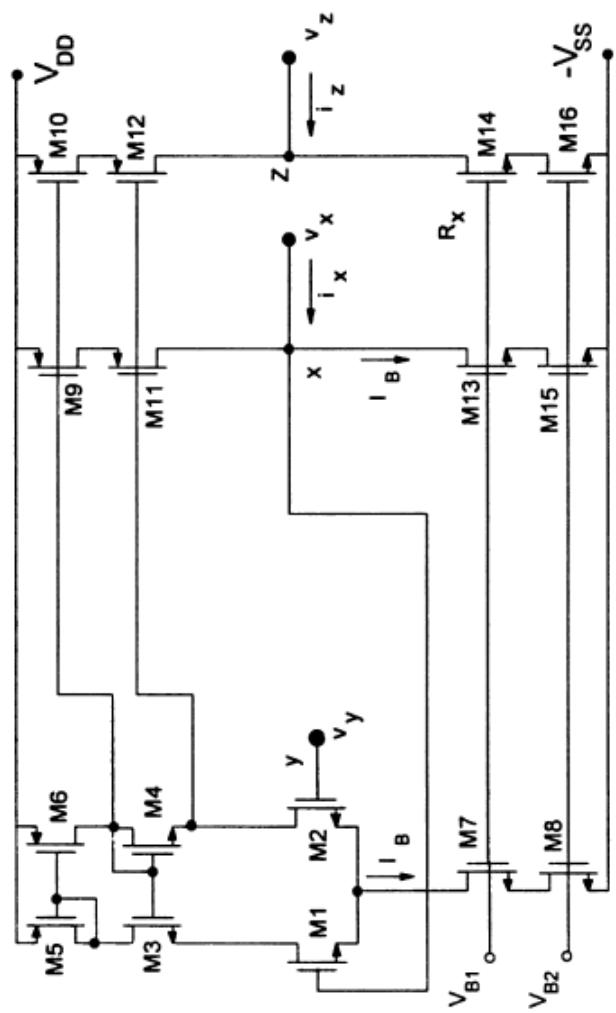Akım Taşıyıcı Tabanlı Gerilim Modlu  
Aktif Süzgeçlerde Giriş Gerilimi  
Kısıtlaması




Akım Taşıyıcı  
CCII+


(a)



# Akım Taşıyıcı CCII-

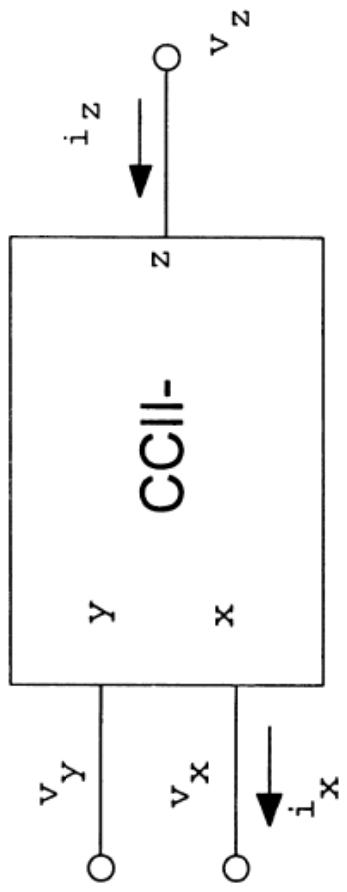

(b)

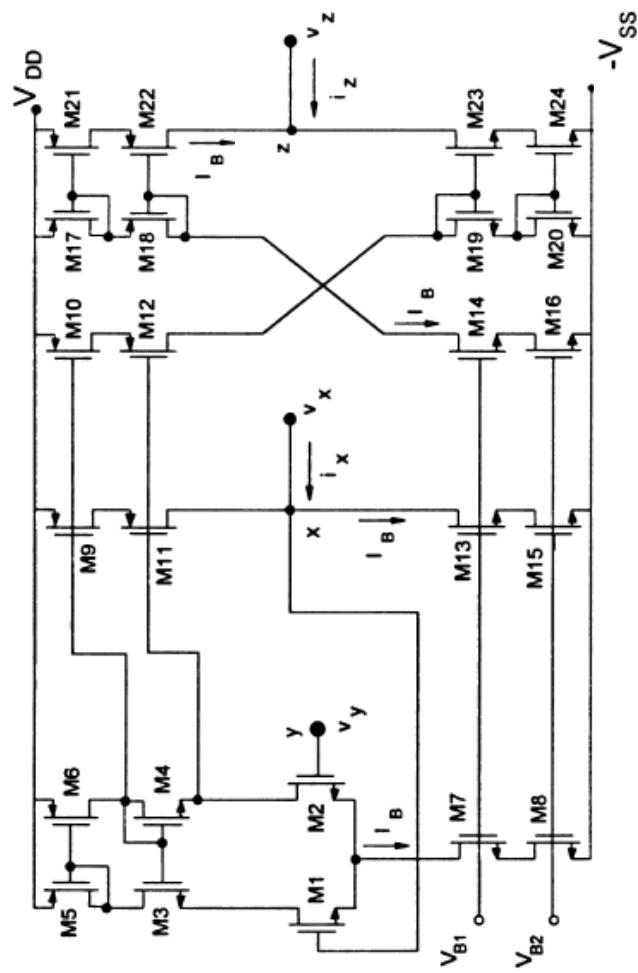

İkinci Kuşak Akım Taşıyıcı Bağıntılar

$$\dot{i}_y(t) = 0$$

$$v_x(t) = v_y(t)$$

$$\dot{i}_z(t) = \pm i_x(t)$$


**İkinci Kuşak Akım Taşıyıcı,  
Uç Büyüklüklerin Sınır Değerleri**

$$V_{xm-} \leq v_x(t) \leq V_{xm+}$$



$$V_{zm-} \leq v_z(t) \leq V_{zm+}$$

$$I_{xm-} \leq i_x(t) \leq I_{xm+}$$
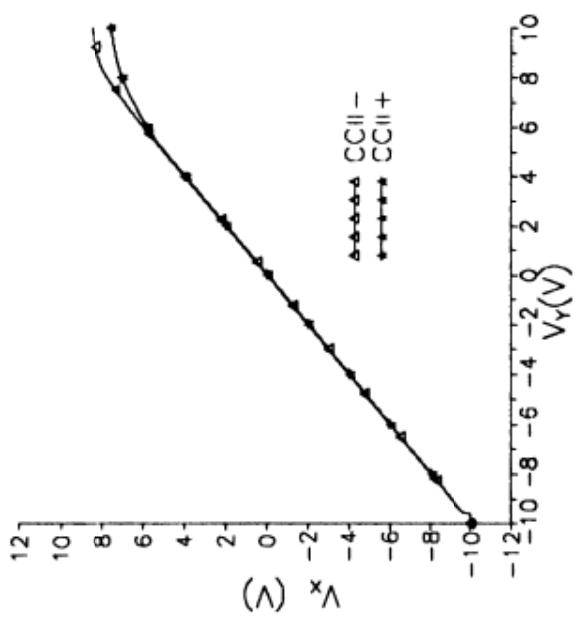
## İkinci Kuşak Akım Taşıyıcı, Karakteristikler



(a)

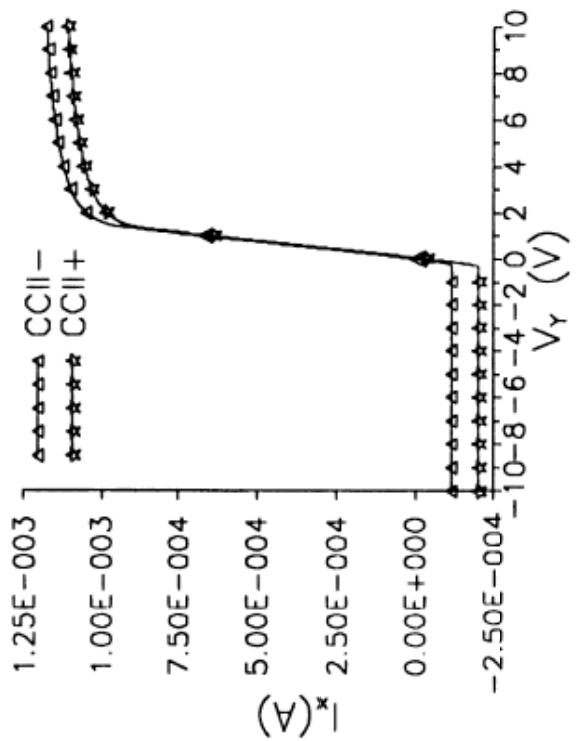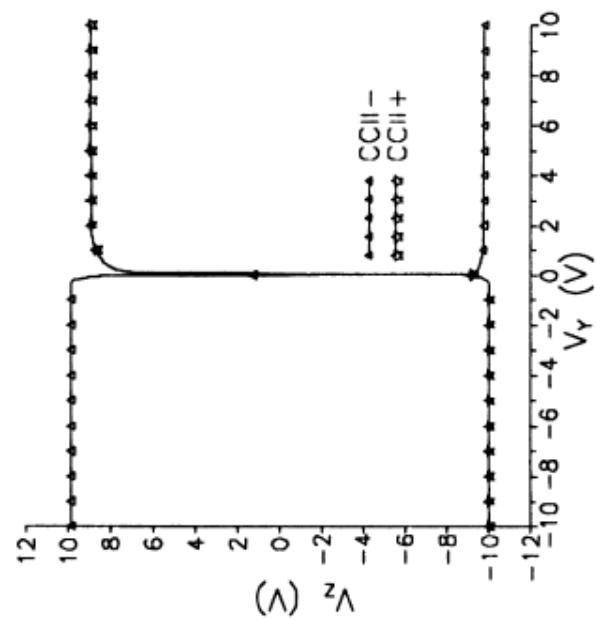

$n$  akım taşıyıcı ile kurulan süzgeç

$$|V_i| \cdot |T_{xk}| \leq V_{sxk}$$

$$|V_i| \cdot |T_{zk}| \leq V_{szk}, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

$$|V_i| \cdot |Y_{xk}| \leq I_{sxk}$$

$$T_{xk} = \frac{V_{xk}(j\omega)}{V_i}, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

# Bağlıntıdaki Büyüklükler

- $V_i$  giriş gerilimi
- $Txk$ : k. Akım taşıyıcının  $x$  çıkışına kadar gerilim kazancı
- $Vszk$ : k. Akım taşıyıcının  $z$  ucundaki sınır gerilim
- $Tzk$ : k. Akım taşıyıcının  $z$  ucuna kadar gerilim kazancı
- $Vszk$ : k. Akım taşıyıcının  $z$  ucundaki sınır gerilim
- $Yxk$ : k. Akım taşıyıcının  $x$  ucuna kadar geçiş admittansı
- $Isxk$ : k. Akım taşıyıcının  $x$  ucundaki akım sınırı

$$T_{xk}=\frac{V_{xk}(j\omega)}{V_i}, \quad k=1,2,\ldots,n$$

$$T_{zk}=\frac{V_{zk}(j\omega)}{V_i}, \quad k=1,2,\ldots,n$$

$$Y_{xk}=\frac{I_{xk}(j\omega)}{V_i}, \quad k=1,2,\ldots,n$$

Aşağıdaki 3 eşitsizlik sağlanmalı

$$|V_i| \leq \frac{V_{sxk}}{|T_{xk}|}$$

$$|V_i| \leq \frac{V_{szk}}{|T_{zk}|}$$

$$|V_i| \leq \frac{I_{sxk}}{|Y_{xk}|}$$

# Maksimum Giriş Gerilimi

$$|V_i|^{\max}$$

$$= \min \left\{ \frac{V_{sxk}}{|T_{xk}|^{\max}}, \frac{V_{szk}}{|T_{zk}|^{\max}}, \frac{I_{sxk}}{|Y_{xk}|^{\max}}, k = 1, 2, \dots, n \right\}$$

$$\omega \in (\omega_1, \omega_2)$$


Akım taşıyıcılarının birbirinin esı olmaları  
halinde

$$V_{\text{sx}}, V_{\text{sz}}, I_{\text{sx}}$$

$$|V_i|^{\max} = \min \left\{ \frac{|V_{\text{sx}}|}{|T_{xk}|^{\max}}, \frac{|V_{\text{sz}}|}{|T_{zx}|^{\max}}, \frac{|I_{\text{sx}}|}{|Y_{xk}|^{\max}}, k = 1, 2, \dots, n \right\},$$

$$\omega \in (\omega_1, \omega_2)$$
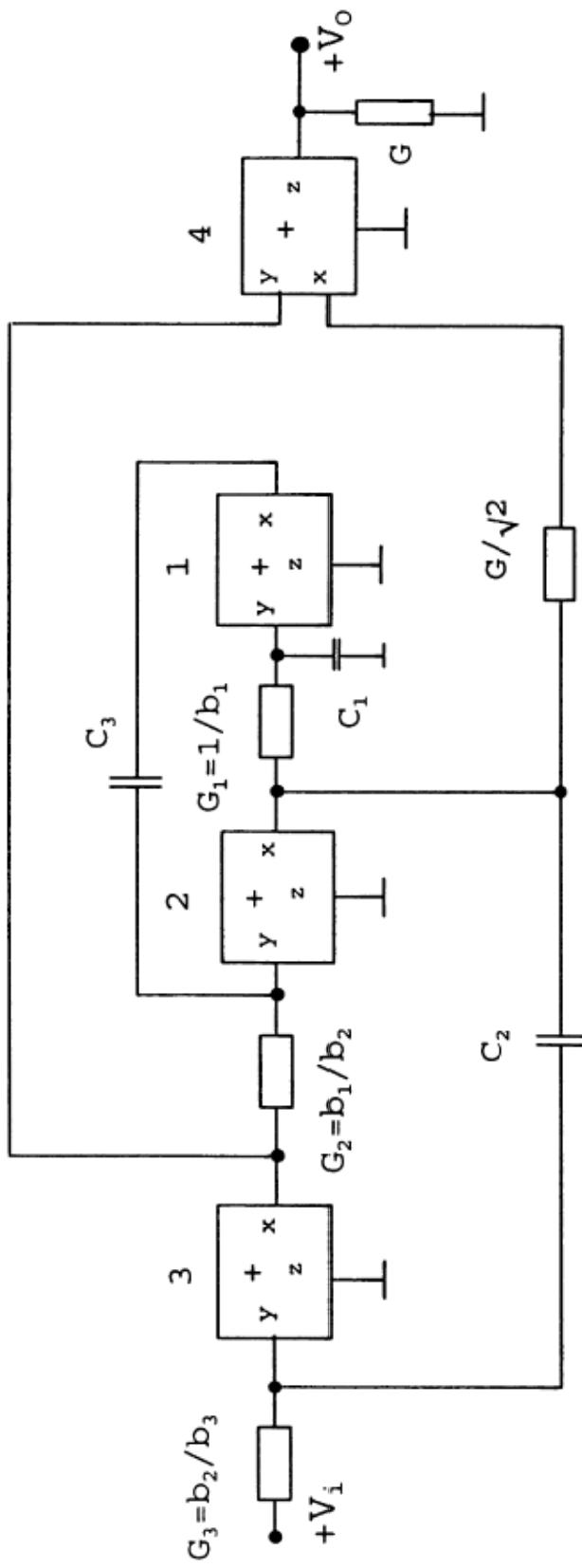
# Örnek: 3. derece aktif süzgeç, Butterworth



$$R_1 = 40 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 20 \text{ k}\Omega \quad R_3 = 10 \text{ k}\Omega \quad R = 20 \text{ k}\Omega$$

$$C_1 = 50 \text{ pF}, \quad C_2 = 50 \text{ pF} \quad C_3 = 50 \text{ pF}$$

$$\omega_p = 10^6 \text{ rad sec}^{-1}$$

$$V_{\mathrm{sx}}=7.94~\mathrm{V}$$

$$V_{\mathrm{sz}}=9.1~\mathrm{V}$$

$$I_{\mathrm{sx}}=116~\mu \mathrm{A}$$

$$T_{\mathrm{x1}}=\frac{V_{\mathrm{x1}}}{V_{\mathrm{i}}}=\frac{1}{D(j\omega)}$$

$$T_{\mathrm{x2}}=\frac{V_{\mathrm{x2}}}{V_{\mathrm{i}}}=(1+j\omega C_1 b_1)\cdot T_{\mathrm{x1}}$$

$$T_{\mathrm{x3}}=\frac{V_{\mathrm{x3}}}{V_{\mathrm{i}}}=\left(1+j\omega C_3\frac{b_2}{b_1}\right)\cdot T_{\mathrm{x2}}-j\omega C_3\frac{b_2}{b_1}T_{\mathrm{x1}}$$

$$T_{\mathrm{x4}}=\frac{V_{\mathrm{x4}}}{V_{\mathrm{i}}}=T_{\mathrm{x3}}$$

$$T_{zi}=\frac{V_{zi}}{V_{\mathrm{i}}}=0,\; i=1,2,3$$

$$T_{z4}=\frac{V_{z4}}{V_{\mathrm{i}}}=\frac{\sqrt{2}(j\omega)^2}{D(j\omega)}$$

$$Y_{x1}=\frac{I_{x1}}{V_{\mathrm{i}}}=j\omega C_3\left(T_{\mathrm{x1}}-T_{\mathrm{x2}}\right)$$

$$D(j\omega) = b_3(j\omega)^3 + b_2(j\omega)^2 + b_1(j\omega) + 1$$

$$Y_{x4}=\frac{I_{x4}}{V_i}=G.T_{z4}$$

$$Y_{x3}=\frac{I_{x3}}{V_i}=\frac{b_1}{b_2}(T_{x3}-T_{x2})$$

$$+\frac{G}{\sqrt{2}}(T_{x2}-T_{x4})$$

$$Y_{x2}=\frac{I_{x2}}{V_i}\!=\!j\omega C_2(T_{x2}-T_{x3})+\frac{1}{b_1}(T_{x2}-T_{x1})$$

$$\left|T_{x1}(j\omega)\right|_{\max} = 1$$

$$\left|Y_{x1}(j\omega)\right|_{\max} = 72.516 \mu\text{A V}^{-1}$$

$$\left|T_{x2}(j\omega)\right|_{\max} = 1.677$$

$$\left|Y_{x2}(j\omega)\right|_{\max} = 127.636 \mu\text{A V}^{-1}$$

$$\left|T_{x3}(j\omega)\right|_{\max} = 1.58$$

$$\left|Y_{x3}(j\omega)\right|_{\max} = 72.658 \mu\text{A V}^{-1}$$

$$\left|T_{x4}(j\omega)\right|_{\max} = 1.58$$

$$\left|Y_{x4}(j\omega)\right|_{\max} = 51.334 \mu\text{A V}^{-1}$$

$$\left|T_{zi}(j\omega)\right|_{\max} = 0 \quad i=1,2,3$$

$$\left|T_{z4}(j\omega)\right|_{\max} = 1.027$$

$$\left|V_i\right|_{\max} = \min\{6.7 \text{ V}, 4 \text{ V}, 4.24 \text{ V}, 4.24 \text{ V}, 6.98 \text{ V}, 2.81 \text{ V},$$

$$1.6 \text{ V}, 2.8 \text{ V}, 3.97 \text{ V}\}$$

$$\left|V_i\right|_{\max} = 1.6 \text{ V}$$

Akım Taşıyıcı Tabanlı Akım Modlu  
Aktif Süzgeçlerde Giriş Akımı  
Kısıtlaması

n akım taşıyıcı ile kurulan süzgeç

$$|V_{xk}| \leq V_{sxk}$$

$$|V_{zk}| \leq V_{szk} \quad k = 1, 2, \dots, n$$

$$|I_{xk}| \leq I_{sxk}$$

$$\omega \in (\omega_1, \omega_2)$$

$$|I_{in}| \leq \frac{V_{sxk}}{|Z_{xk}|} \quad |I_{in}| \leq \frac{V_{szk}}{|Z_{in}|} \quad k=1,2,...,n$$

$$Z_{xk} = \frac{V_{xk}(j\omega)}{I_{in}} \quad Z_{zk} = \frac{V_{zk}(j\omega)}{I_{in}}$$

$$A_{xk} = \frac{I_{xk}(j\omega)}{I_{in}} \quad A_{zk} = \frac{I_{zk}(j\omega)}{I_{in}}$$

$$|I_{in}|_{max} =$$


$$\min \left\{ \frac{V_{sxk}}{|Z_{xk}|_{max}}, \frac{V_{szk}}{|Z_{zx}|_{max}}, \frac{I_{sxk}}{|A_{xk}|_{max}}, k = 1, 2, \dots, n \right\}$$

$\omega \in (\omega_1, \omega_2)$

$|Z_{xk}|_{max}$ ,  $|Z_{zx}|_{max}$ ,  $|A_{xk}|_{max}$  **büyüklükleri**

$|Z_{xk}|$ ,  $|Z_{zx}|$ ,  $|A_{xk}|$  **icin maksimum değerler**
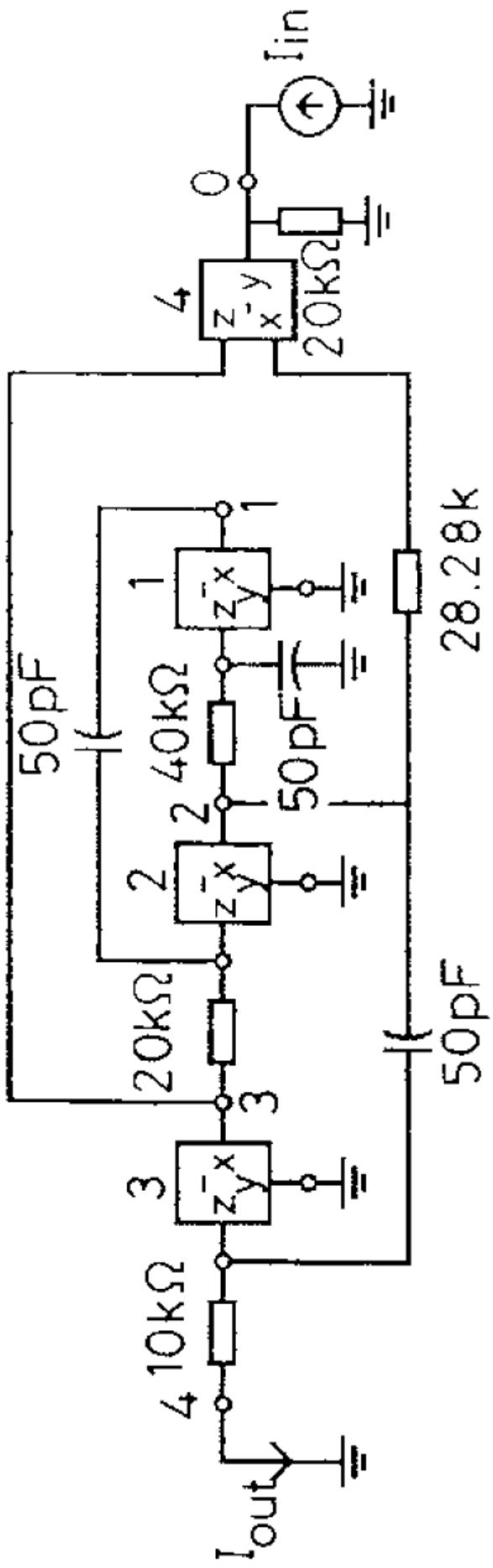
# Örnek: 3. derece aktif süzgeç, Butterworth



$$\frac{I_{out}}{I_{in}} = \frac{\sqrt{2}S^2}{S^3 + 2S^2 + 2S + 1} \quad \boxed{S=s/\omega_p}$$

CCII+

$$\begin{aligned} -9.5 \text{ V} &\leq v_x(t) \leq 6.7 \text{ V} & -9.31 \text{ V} &\leq v_z(t) \leq 7.17 \text{ V} \\ -204 \text{ }\mu\text{A} &\leq i_x(t) \leq 1.1 \text{ mA} \end{aligned}$$

CCII-

$$\begin{aligned} -9.5 \text{ V} &\leq v_x(t) \leq 7.94 \text{ V} & -9.3 \text{ V} &\leq v_z(t) \leq 9.1 \text{ V} \\ -116 \text{ }\mu\text{A} &\leq i_x(t) \leq 1.12 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$|Z_{xi}(j\omega)|_{max}=0,i=1,2,3 \quad |Z_{x4}(j\omega)|_{max}=20~\mathrm{k}\Omega$$

$$|Z_{z1}(j\omega)|_{max}=20.19~\mathrm{k}\Omega$$

$$|Z_{z2}(j\omega)|_{max}=23.4~\mathrm{k}\Omega \quad |Z_{z3}(j\omega)|_{max}=10~\mathrm{k}\Omega$$

$$|Z_{z4}(j\omega)|_{max}=0~\mathrm{k}\Omega$$

$$|A_{x1}(j\omega)|_{max}=1.11 \quad |A_{x2}(j\omega)|_{max}=1.56$$

$$|A_{x3}(j\omega)|_{max}=1.17 \quad |A_{x4}(j\omega)|_{max}=0.69$$

$$|I_i|_{max} = \min\{\infty, \infty, \infty, 397 \mu A, 450 \mu A, 388 \mu A, \infty, \\ 104.6 \mu A, 74.4 \mu A, 99.3 \mu A, 167 \mu A\} = 74.4 \mu A$$

## KAYNAKLAR

- C. Acar and H. Kuntman: Limitations on input signal level in voltage-mode active-RC filters using current conveyors, Microelectronics Journal, Vol.30, No. 1, pp.69-76, 1999.
- C. Acar, H. Kuntman, Limitations on input signal level in current-mode active-RC filters using CCIs, Electronics Letters, Vol.32, 16, pp.1461-1462, 1996.