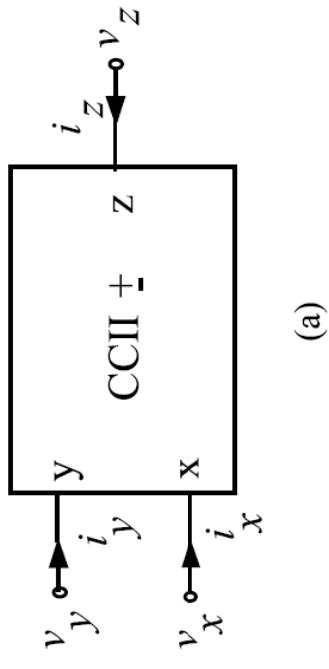



# CFOA Tabanlı Osilatörler

# CFOA Sembolü, Tanım Bağıntıları


$$\begin{bmatrix} i_y \\ v_x \\ i_z \\ v_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_y \\ i_x \\ v_z \end{bmatrix}$$




(a)

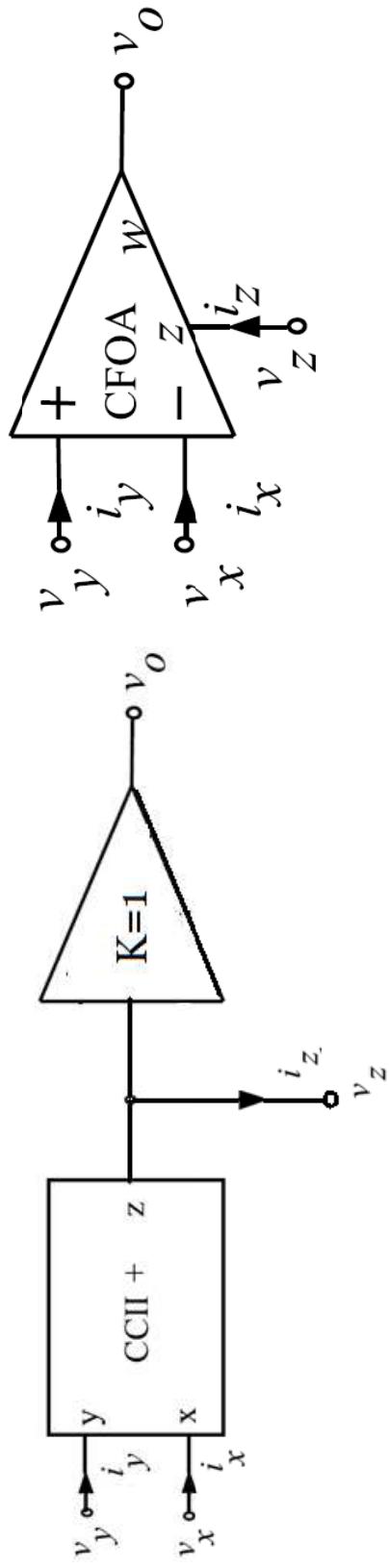


# CFOA Tabanlı Osilatör Yapısı

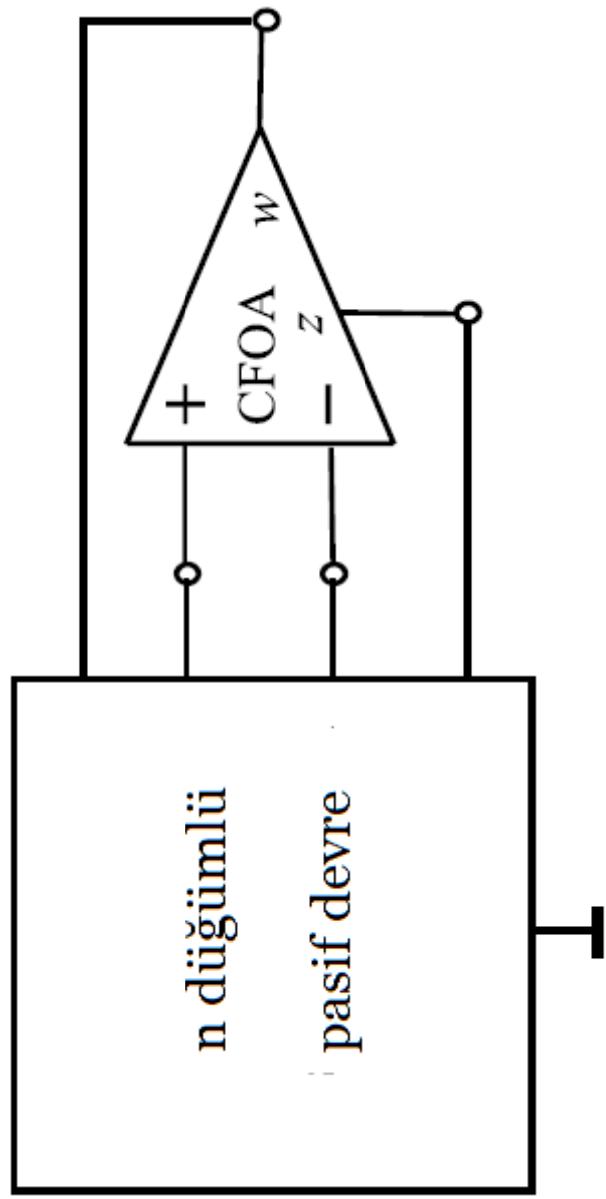
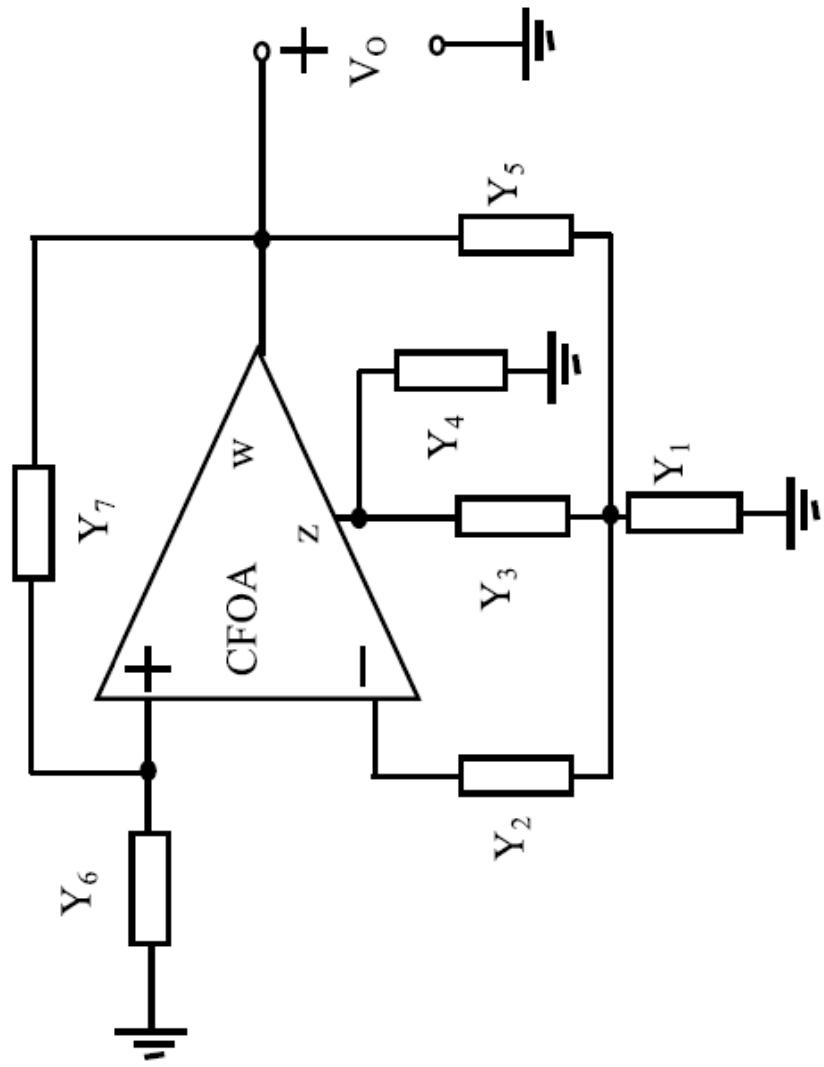
# CFOA Tabanlı Osilatör Genel Yapıları, Devre-1


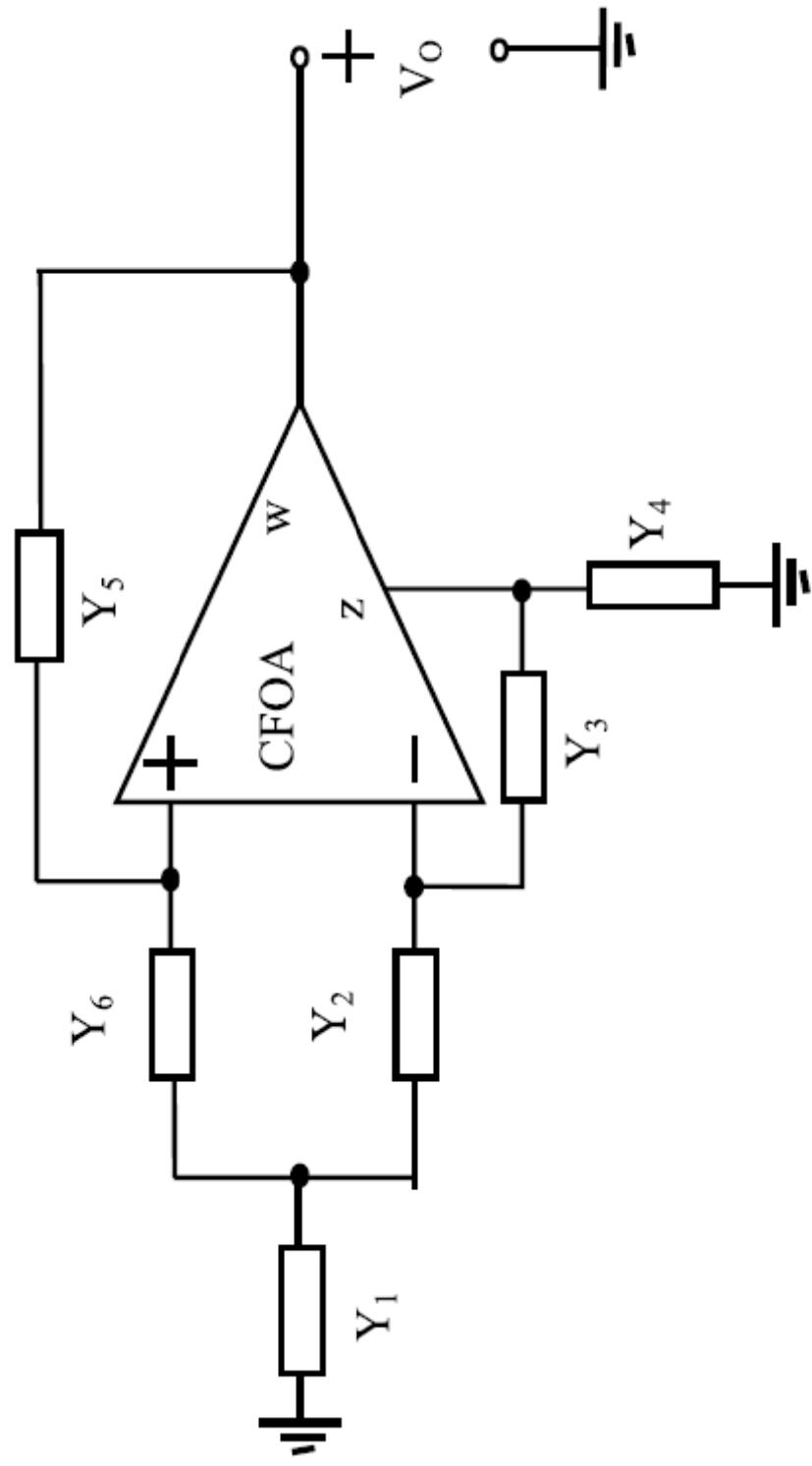
# CFOA Tabanlı Osilatör Genel Yapıları, Devre-2



# CFOA Tabanlı Osilatör Yapıları, Devre-1

$$(a) \quad Y_1 Y_3 (Y_6 + Y_7) + Y_2 Y_6 (2Y_3 + Y_5) + Y_4 (Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_5) (Y_6 + Y_7) = Y_1 Y_2 Y_7$$
$$Y_4 = 0, \quad Y_5 = 0$$

$$Y_1 Y_2 Y_7 = Y_1 Y_3 (Y_6 + Y_7) + 2Y_2 Y_3 Y_6$$

$$Y_i \quad (i = 1, 2, \dots, 7)$$

$$Y_1 = G_1, \quad Y_2 = sC_2, \quad Y_3 = G_3, \quad Y_6 = sC_6 \quad \text{and} \quad Y_7 = G_7.$$

$$C_2 G_7 = C_6 G_3, \quad \omega_0^2 = \frac{G_1 G_7}{2C_2 C_6}$$

# CFOA Tabanlı Osilatör Yapıları, Devre-1

(b)

$$Y_6 = 0$$

$$Y_1 Y_2 = Y_1 Y_3 + Y_4(Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_5)$$

$$Y_1 = sC_1, \quad Y_2 = G_2, \quad Y_3 = sC_3, \quad Y_4 = G_4 \quad \text{and} \quad Y_5 = G_5$$

$$\frac{C_1G_2 = C_1G_4 + C_3G_4,}{\omega_0^2 = \frac{G_4(G_2 + G_5)}{C_1C_3}}$$

# CFOA Tabanlı Osilatör Yapıları, Devre-2

$$Y_1 Y_2 Y_5 = Y_1 Y_6 (2Y_3 + Y_4) + (Y_1 + Y_2 + Y_6) Y_4 Y_5$$

$$Y_1 = G_1, Y_2 = G_2, Y_3 = G_3, Y_4 = sC_4, Y_5 = sC_5, Y_6 = G_6,$$

$$\omega_0^2 = \frac{2G_1 G_3 G_6}{C_4 C_5 (G_1 + G_2 + G_6)}$$

# CFOA Tabanlı Osilatör Yapıları

- Burada verilen tüm osilatörlerin osilasyon frekansı tek bir direncin ayarlanmasıyla osilasyon koşulu bozulmaksızın ayarlanabiliyor.
- Devre-1.a'da R1, Devre-1b'de R5, Devre-2'de R3 direnci
- Bu tür osilatörler SRCO (Single Resistor Controlled Oscillator) olarak isimlendirilirler.

## Kaynaklar:

- A. Toker, O. Çiçekoğlu and H. Kuntman, 'On the oscillator implementations using a single current feedback op-amp', Computers and Electrical Engineering, 28, No.5, 375-389, 2002.