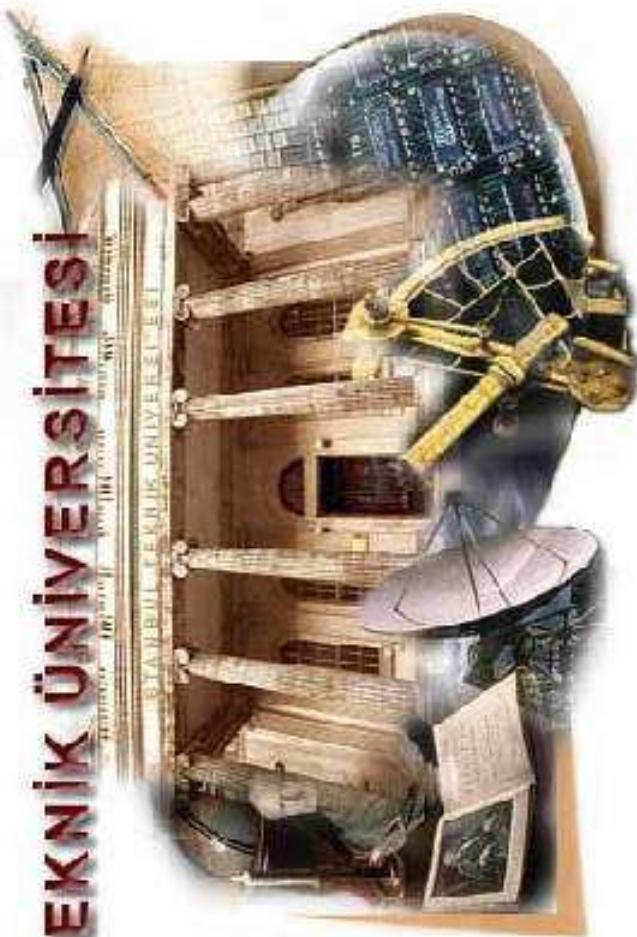


**İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**



**CMOS ECCII İLE YÜKSEK DERECEDEN  
AKIM-MODLU AYARLANABİLİR SÜZGEÇ  
TASARIMI**

*H. Hakan KUNTMAN*

kuntman@ehb.itu.edu.tr

*Onur Korhan SAYIN*

onurkorhan@hotmail.com



# Sunu Planı

- **GİRİŞ**
- **ECCII TANIM BAĞINTILARI, CMOS GERÇEKLEME**
- **ÖNERİLEN DEVRE TOPOLOJİSİ**
- **BENZETİM SONUÇLARI**
- **SONUÇ**

# *Giriş:*



- Süzgeç karakteristiklerinin elektronik olarak ayarlanması
- CMOS ECCII ile yüksek dereceden akım modlu ayarlanabilir aktif süzgeç tasarınaması.
- Akım modlu devre elemanlarının gerilim modlu devre elemanlarına göre üstünlükleri
  - daha iyi yüksek frekans yanıtı
  - düşük besleme gerilimlerinde çalışabilme
  - daha büyük yükselme eğimi
  - kolay tasarım prosedürü.




- Bu çalışmada önerilen yüksek dereceden elektronik olarak kontrol edilebilen süzgeç devresinin transfer fonksiyonunun herbir katsayıısı, ECII' nin kontrol akımını değiştirmektedir.
- Alçak geçiren, yüksek geçiren, band geçiren, band söndüren vs. süzgeçler sadece kontrol akımını değiştirerek elde edilebilmektedir.
- Seçilen süzgeçin kalite faktörü ( $Q$ ), köşe frekansı ( $w_o$ ) ve kazanç ( $K$ ) değerleride yine kontrol akımın değiştirerek ayarlanabilmektedir.
- Devrenin en büyük avantajlarından biri, istenilen katsayının diğerlerinden bağımsız olarak değiştirilebilmesidir.
- Kullanılan pasif elemanlarının tümünün topraklı olması, tüm devre gerçeklemesi için önem taşımaktadır [11].



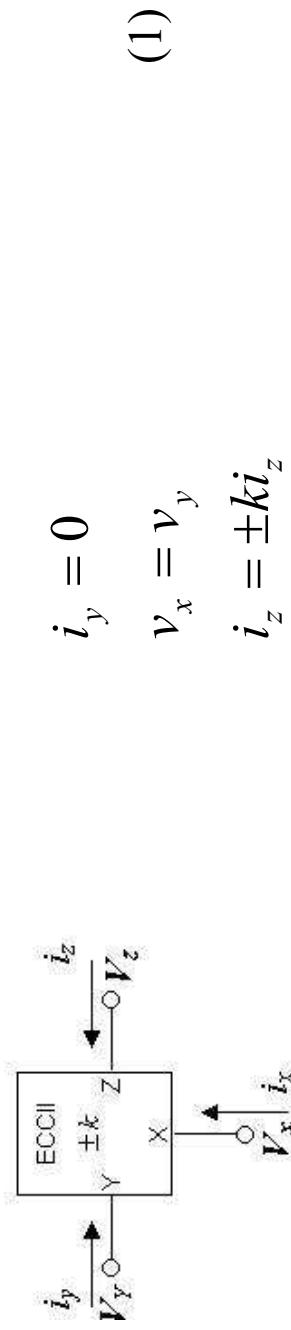
## ECCII Yapısı:

- ECCII simbolü *Sekil-1*'de gösterilmektedir. ECCII'nin tanım bağıntıları (1)'de verilmiştir.



*Sekil-1: ECCII Sembolü*

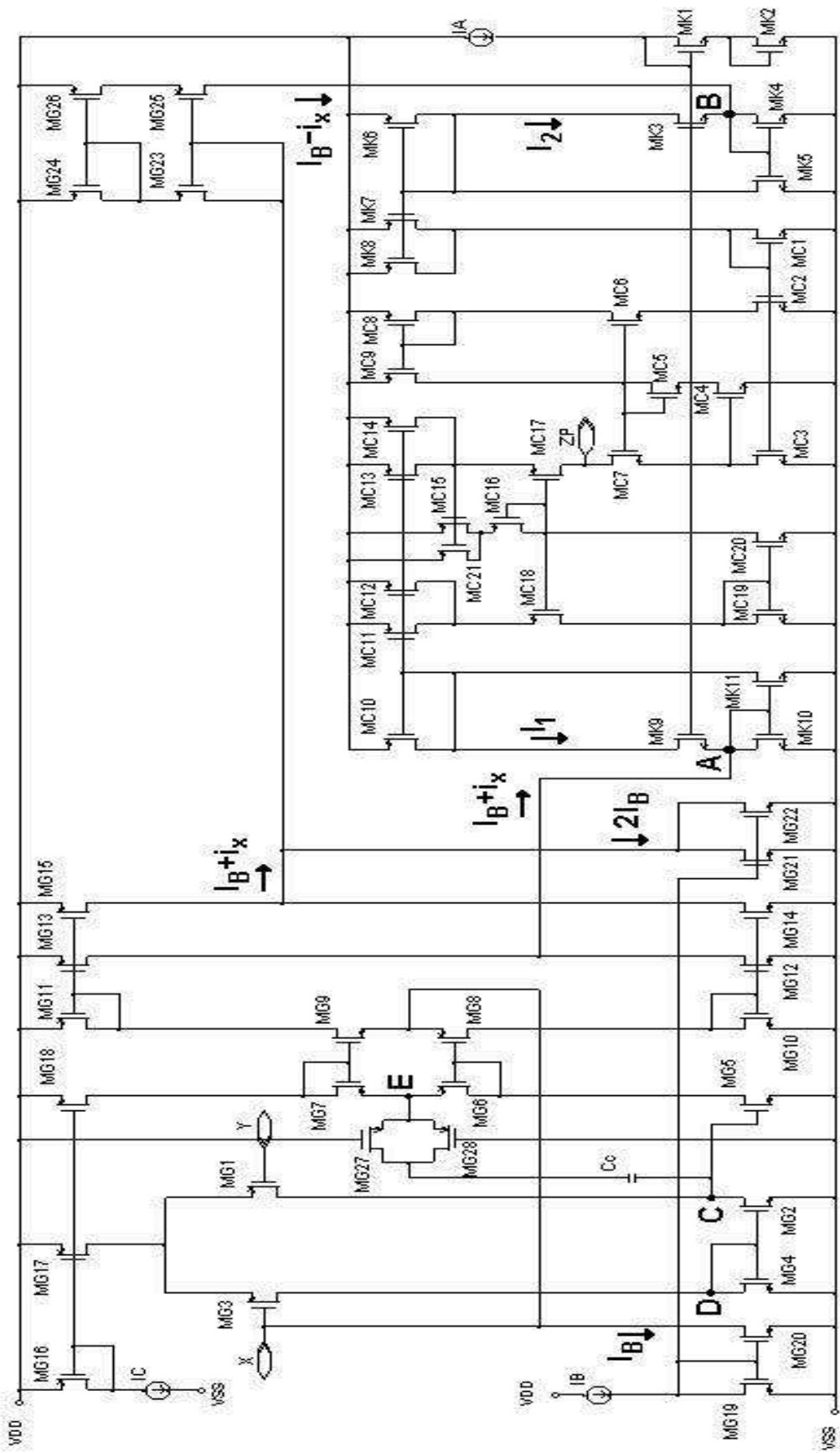- Tanım bağıntısındaki  $k$  büyüklüğü, değeri elektronik yoldan kontrol edilebilen akım transfer oranıdır.
- ECCII,  $k$  büyüklüğü negatif ise eviren ECCII, pozitif ise evirmeyen ECCII olarak adlandırılır.
- ECCII yapısı bir gerilim izleyici ve bir küçük işaret akımı kuvvetlendiricisinden oluşmaktadır. Akım kuvvetlendiricinin yapısı *Sekil-2*'de verilmiştir.



Sekil-2: ECCII yapısı



## ■ CMOS ECCII yapısı blokları:

- gerilim ve akım izleyici,
- küçük işaret akım kuvvetlendiricisi
- çıkış katı

Gerilim izleyici kat, Y ucunun  $V_y$  geriliminin, X ucunun  $V_x$  gerilimine eşit olmasını sağlar.

Akım izleyici,  $i_x$  akımının bir kopyasını küçük işaret akım kuvvetlendiricisine gönderir.

Küçük işaret akım kuvvetlendici  $i_x$  akımının kopyasını katsayı ile çarparak  $i_z$  akımını oluşturur.

Çıkış katı, Z ucunun yüksek empedanslı olarak yükü sürmesini sağlar.



## Gerilim izleyici, akım izleyici

- MG1-MG11 ve MG16-MG18 tranzistorları iki katlı bir işlemel kuvvetlendirici oluşturmaktadır. Bu işlemel kuvvetlendiriciye birim geribesleme uygulanarak, X ucunun gerilimini Y ucunun gerilimini izlemeye zorlamaktadır.
- X ucundan ve MG20 tranzistorundan akan toplam akım, MG10 ve MG11 tarafından kopyalanarak akım aynaları yardımıyla küçük işaret akım kuvvetlendiricisi blokuna aktararak akım izleyici gerçeklenmiş olur.
- Devre iki katlı olduğu için kompanzasyona gereksinim duyulur. Devreye Miller kompanzasyonu uygulanmıştır. MG27 ve MG28 tranzistorları devrede sıfırlama direnci görevindedir.


- Bu devrede  $T_1$ ,  $T_2$  ve  $T_3$  transizitorlarından oluşan grubu ile  $T_1'$ ,  $T_2'$  ve  $T_3'$  den oluşan yapı grubu, kare alan birer devre olarak davranırlar.

- $T_7$ ,  $T_8$  transizitorları ve  $I_A$  akım kaynağı,  $T_3$  ve  $T_3'$  transizitorlarına kütüplama gerilimi sağlayan akım kontrollu bir gerilim referansı devresi oluştururlar.

- Bütün transizitorların doymada çalışıkları ve  $T_5$  ile  $T_5'$  transizitorların tümünün eşit W/L oranlarına sahip oldukları kabul edilsin.

- küçük işaret akımı, değeri elektronik yoldan değiştirilebilen bir k çarpımıyla çarpilarak çıkışa yansımaktadır.

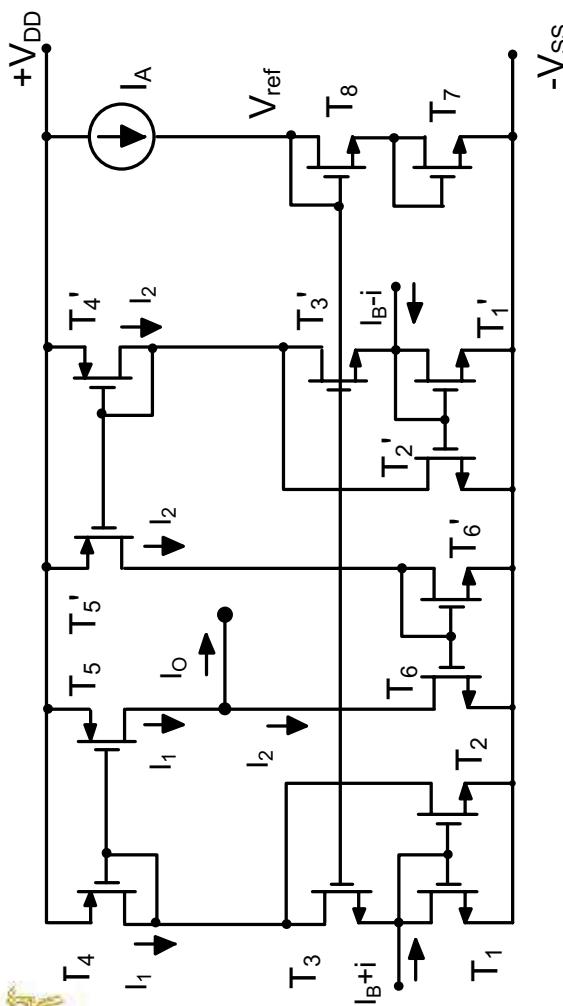- kazancı artırmak üzere  $I_B$  büyütüğü istenildiği kadar büyütülemez.



$$(W/L)_{T_5} / (W/L)_{T_4} = (W/L)_{T_5'} / (W/L)_{T_4'} = n$$

$$I_1 = 2I_A + \frac{(I_B + i)^2}{8I_A}$$

$$I_2 = 2I_A + \frac{(I_B - i)^2}{8I_A}$$

$$|I_B| + |i| \leq 4I_A$$

olmak üzere [13], devrenin çıkış akımı:

$$\dot{i}_o = I_1 - I_2 = \left( \frac{nI_B}{2I_A} \right) \cdot i = ki$$

olur.



- Devrede tüm tranzistorları iletimde tutmak için

$$|I_B| + |i| \leq 4 I_A$$

$$i_z = 2I_1 - 2I_2 = \left( \frac{I_B}{I_A} \right) \cdot i_x = k \cdot i_x$$

$I_B/I_A$  oranı ile doğrudan akım transfer oranı kontrol edilebilmektedir.

Önerilen devre için  $k$  akım transfer oranının maksimum değeri 4 ile sınırlanır.

Önerilen devrelerde daha yüksek çıkış direnci ve daha iyi çıkış gerilimi salinimi için çıkış katı olarak Yüksek Doğruluklu Aktif Geribeslemeli Kaskod Akım Aynası (YAGKAA) kullanılmıştır [20].

YAGKAA yapısı  $VDSMC1=VDSMC3$  ve  $VDSMC10=VDSMC13=VDSMC14$  olmasını sağlayarak kanal boyu modülüasyonunun etkisini minimuma indirilmişdir.





## *Yüksek Dereceden Sürgeç Tasarımı :*

---


- n.dereceden akım transfer fonksiyonunun genel gösterimi :

$$T(s) = \frac{I_{out}}{I_{in}} = \frac{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}{s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_1 s + b_0}$$

Kullanılan herbir ECII, akım transfer fonksiyonunun sadece bir katsayısını kontrol eder,

Herbir katsayı diğerinden bağımsız olarak değiştirilebilir.

Sentezlenen devre Şekil 3'de verilmektedir.

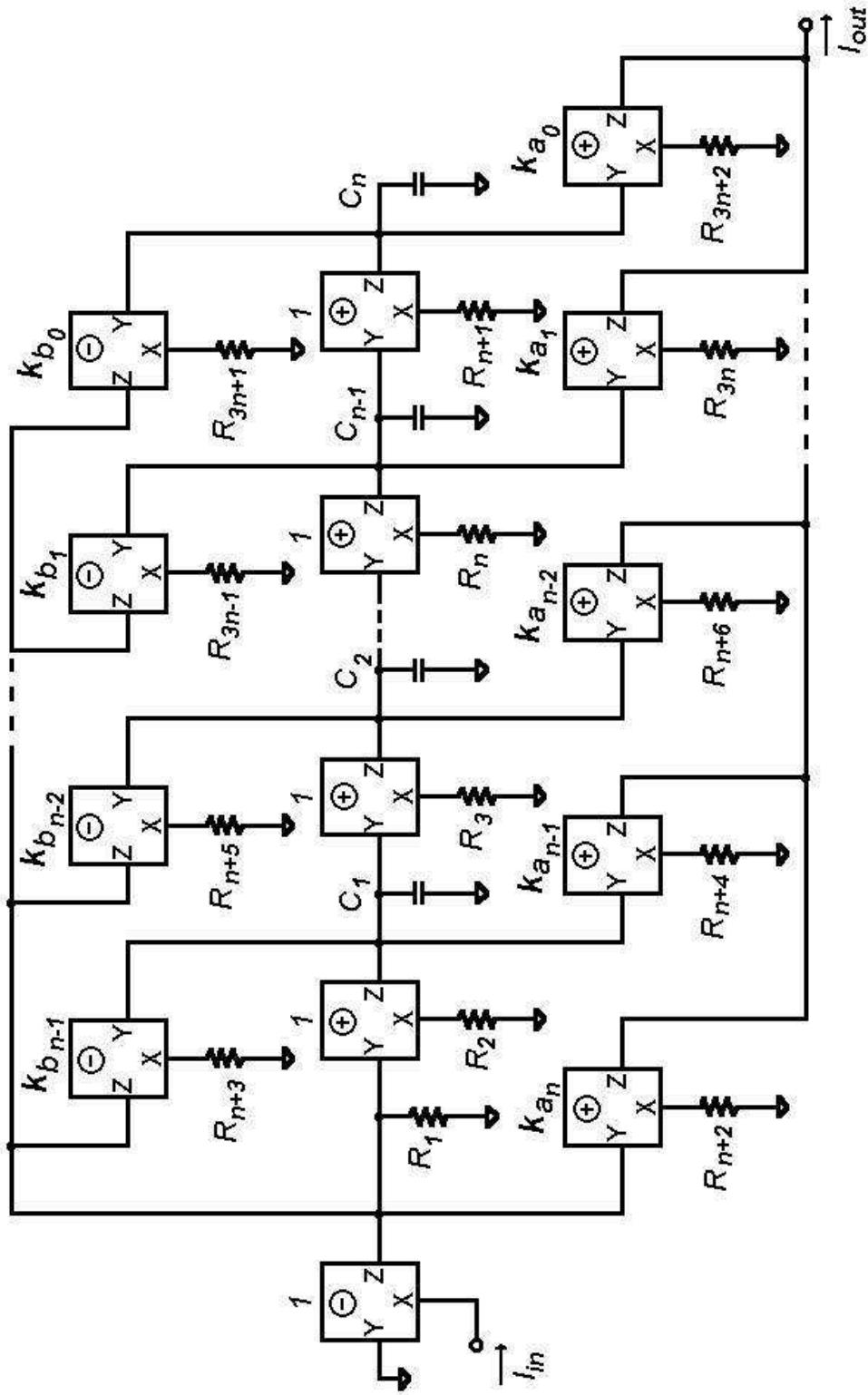

Sekil 3:  $n$ . dereceden akım modlu ayarlanabilir süzgeçin genelleştirilmiş gösterimi





Devrenin transfer fonksiyonunun eleman değerleri cinsinden ifadesi

$$\frac{I_{out}}{I_{in}} = \frac{k_{a_n} s^n \left( \frac{R_1}{R_{n+2}} \right) + k_{a_{n-1}} s^{n-1} \left( \frac{R_1}{R_{n+4} R_2 C_1} \right) + k_{a_{n-2}} s^{n-2} \left( \frac{R_1}{R_{n+6} R_2 R_3 C_1 C_2} \right) + \dots + k_{a_0} \left( \frac{R_1}{R_{3n+2} (R_2 \dots R_{n+1}) (C_1 \dots C_n)} \right)}{s^n + k_{b_{n-1}} s^{n-1} \left( \frac{R_1}{R_{n+3} R_2 C_1} \right) + k_{b_{n-2}} s^{n-2} \left( \frac{R_1}{R_{n+5} R_2 R_3 C_1 C_2} \right) + \dots + k_{b_0} \left( \frac{R_1}{R_{3n+1} (R_2 \dots R_{n+1}) (C_1 \dots C_n)} \right)}$$

Genelleştirilmiş transfer fonksiyonu kullanılarak istenilen herhangi bir süzgeç, transfer fonksiyonunda istenilmeyen parametrelerin  $ka$  ve  $kb$  katsayıları sıfıra eşitlenerek elde edilebilir

Diğer tüm parametrelerin katsayıları, ECII'nın akım kazancını değiştirerek elektronik yoldan kontrol edilebilir.


$ka$  ve  $kb$  katsayıları sıfıra eşitlemek, ilgili ECII'nın kontrol akımını  $IB=0$  yapmaktadır.



## Benzetim Sonuçları :

- Benzetimler için önerilen yapıdan harekete 2. dereceden aktif bir süzgeç devresi kurulmuştur. Devrenin transfer fonksiyonu :

$$\frac{I_{HP}}{I_{in}} = \frac{k_{a_2} \left( \frac{R_1}{R_4} \right) s^2}{s^2 + k_{b_1} \left( \frac{R_1}{R_5 R_2 C_1} \right) s + k_{b_0} \left( \frac{R_1}{R_7 R_2 R_3 C_1 C_2} \right)}$$
$$\frac{I_{BP}}{I_{in}} = \frac{k_{a_1} \left( \frac{R_1}{R_6 R_2 C_1} \right) s}{s^2 + k_{b_1} \left( \frac{R_1}{R_5 R_2 C_1} \right) s + k_{b_0} \left( \frac{R_1}{R_7 R_2 R_3 C_1 C_2} \right)}$$
$$\frac{I_{LP}}{I_{in}} = \frac{k_{a_0} \left( \frac{R_1}{R_8 R_2 R_3 C_1 C_2} \right)}{s^2 + k_{b_1} \left( \frac{R_1}{R_5 R_2 C_1} \right) s + k_{b_0} \left( \frac{R_1}{R_7 R_2 R_3 C_1 C_2} \right)}$$

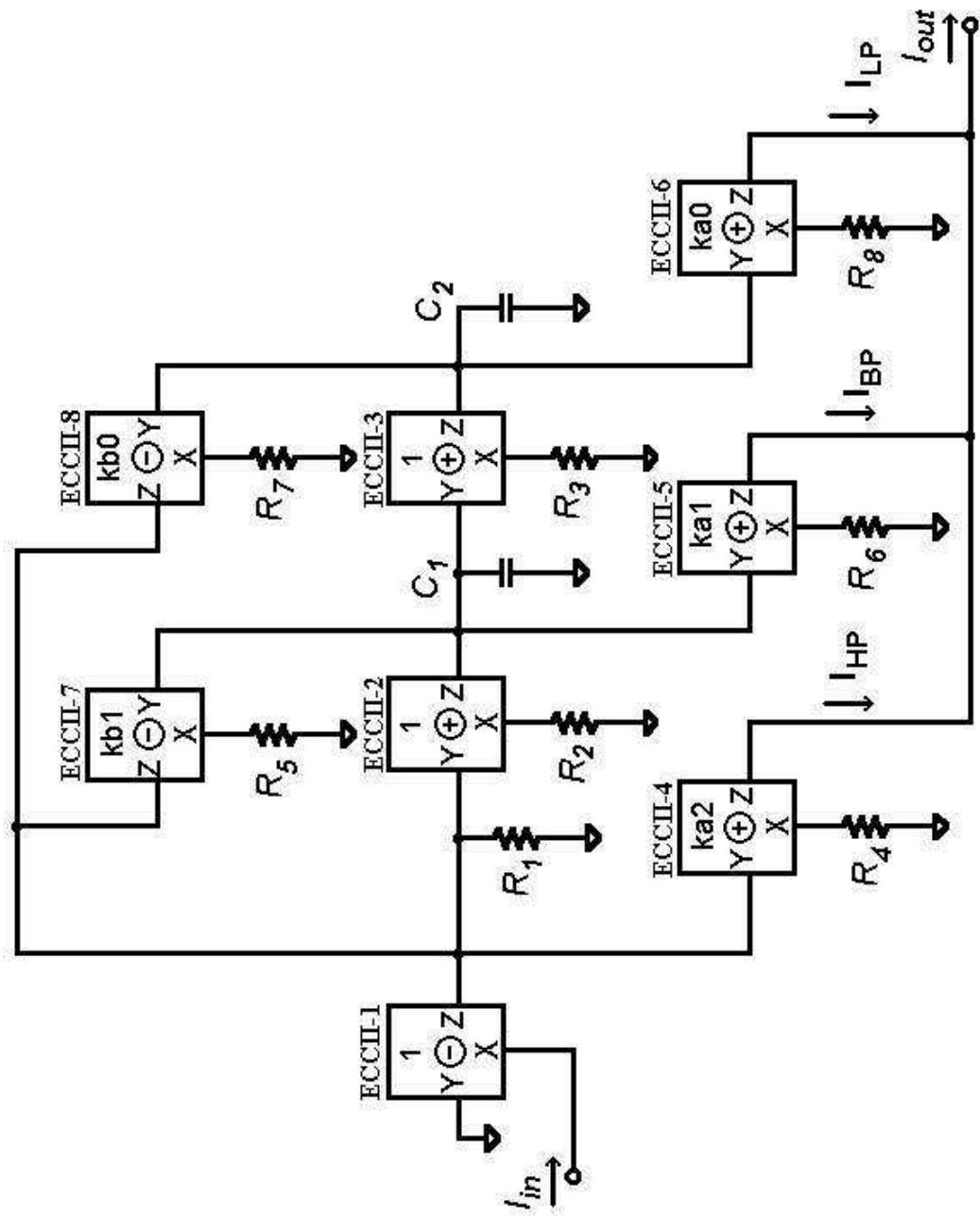

Sekil 4: 2.dereceden akım modlu ayarlanabilir süzgeç





$$T(s) = \frac{I_{out}}{I_{in}} = \frac{I_{HP} + I_{BP} + I_{LP}}{I_{in}}$$


✓ Süzgeçte kullanılan tüm ECCII'lere besleme gerilimi olarak  $V_{SS} = -2.5V$  ve  $VDD = +2.5V$  uygulanmıştır.

✓  $I_A$  kutuplama akımı olarak  $50\mu A$  ve  $IB$  kontrol akımı olarak  $50\mu A$  uygulanarak, akım kazancı 1'e ayarlanmıştır.

✓  $IC$  kutuplama akımı  $100\mu A$  olarak ayarlanmıştır.


✓ Süzgeçlerin köşe frekansı  $150kHz$ , değer katsayısı 1 ve kazançları 1 olacak şekilde tasarılanacaktır.

✓ Bu koşullar altında süzgeçin eleman değerleri tüm dirençler eşit ve  $R=25k\Omega$ , tüm kapasitörler eşit  $C=42pF$  olarak hesaplanmıştır.

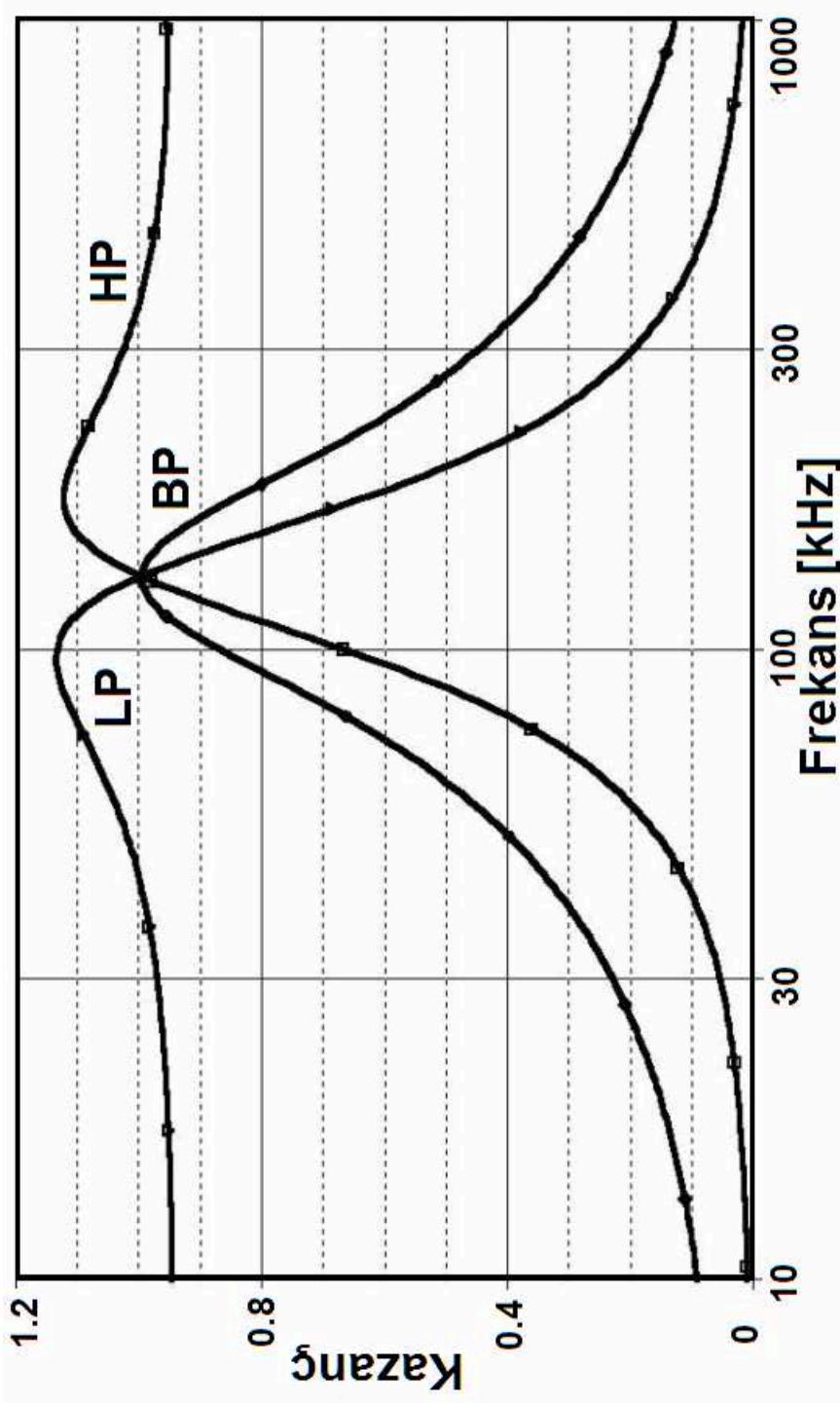

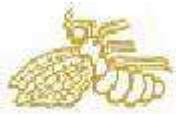Sekil 5: Akım modlu süzgecin  $I_{HP}$ ,  $I_{LP}$  ve  $I_{BP}$  çıkışları






Alçak geçiren:

ECCII-4 ve ECCII-5'in kontrol akımı  $IB=0A$  yapılarak,  $ka2$  ve  $ka1$  katsayıları sıfıra eşitlenir.

ECCII-1, ECCII-2, ECCII-3, ECCII-7 ve ECCII-8 için kontrol akımı  $IB=50\mu A$ 'e ayarlanmış,  $kb1$  ve  $kb0$  1'e eşitlenmiştir.

Alçak geçiren süzgecin kazancı  $ka0$  çarpanını değiştirerek ayarlanabilir.

ECCII-6'nın kontrol akım  $IB$  sırası ile  $50\mu A$ ,  $75\mu A$ ,  $100\mu A$  yapılarak ECCII-6'nın akım kazancı  $ka0$  ( $IB/IA$ ) sırasıyla 1, 1.5 ve 2 olarak ayarlanır.

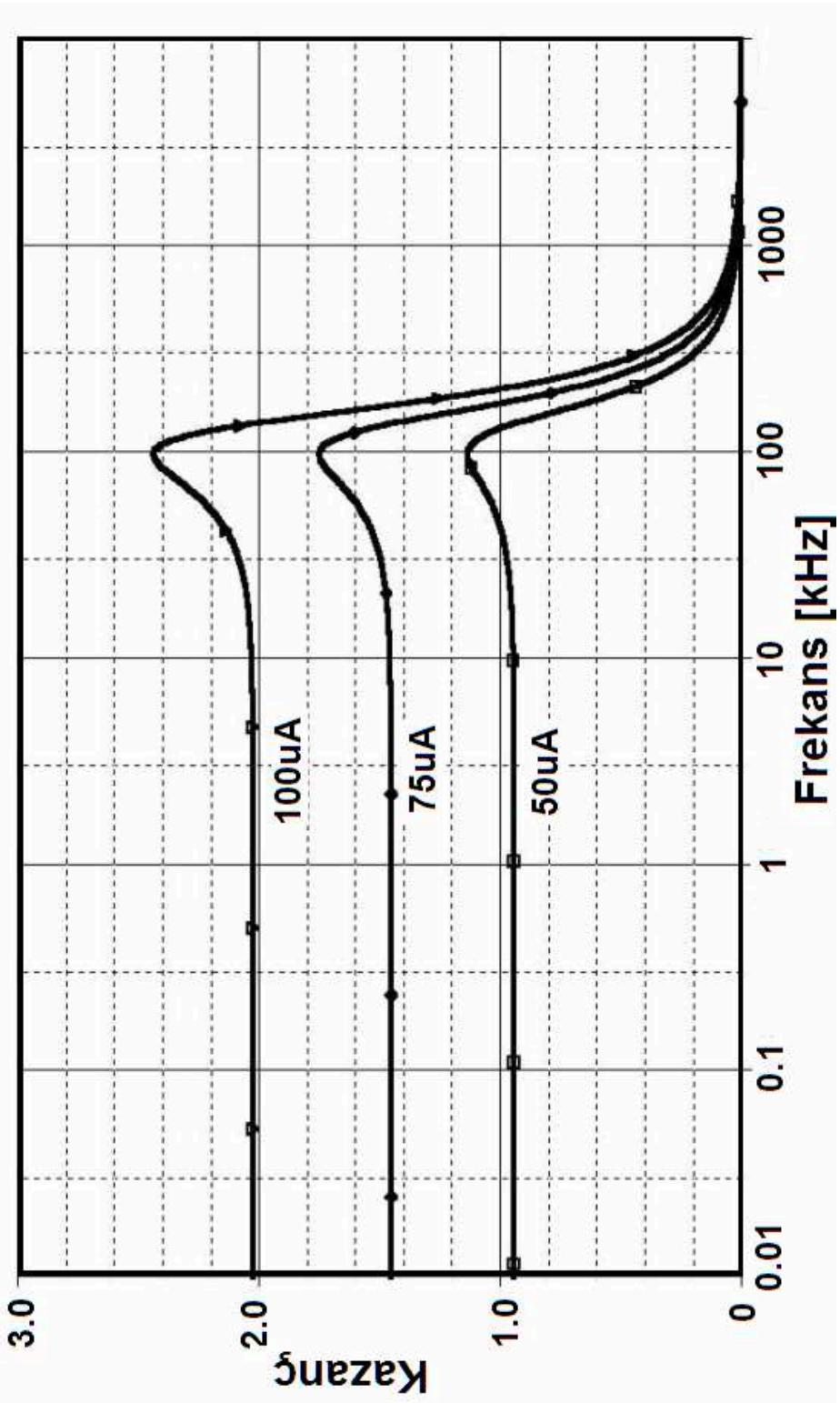

Sekil 6 : Akım modlu alçak geçen süzgeçin kazancının değiştirilmesi




Band geçen:

ECCII-4 ve ECCII-6'nın kontrol akımı  $IB=0A$  yapılarak,  $ka2$  ve  $ka0$  katsayıları sıfıra eşitlenir.

ECCII-1, ECCII-2, ECCII-3, ECCII-5 ve ECCII-7 için kontrol akımı  $IB=50\mu A$ 'e ayarlanmış,  $kal$  ve  $kb1$  1'e eşitlenmiştir.

Band geçen süzgecin merkez frekansı,  $kb0$  çarpanını değiştirerek ayarlanabilir.

ECCII-8'in kontrol akım  $IB$  sırası ile  $50\mu A$ ,  $75\mu A$ ,  $100\mu A$  yapılarak ECCII-8'in akım kazancı  $kb0$  ( $IB/IA$ ) sırasıyla 1, 1.5 ve 2 olarak ayarlanır.

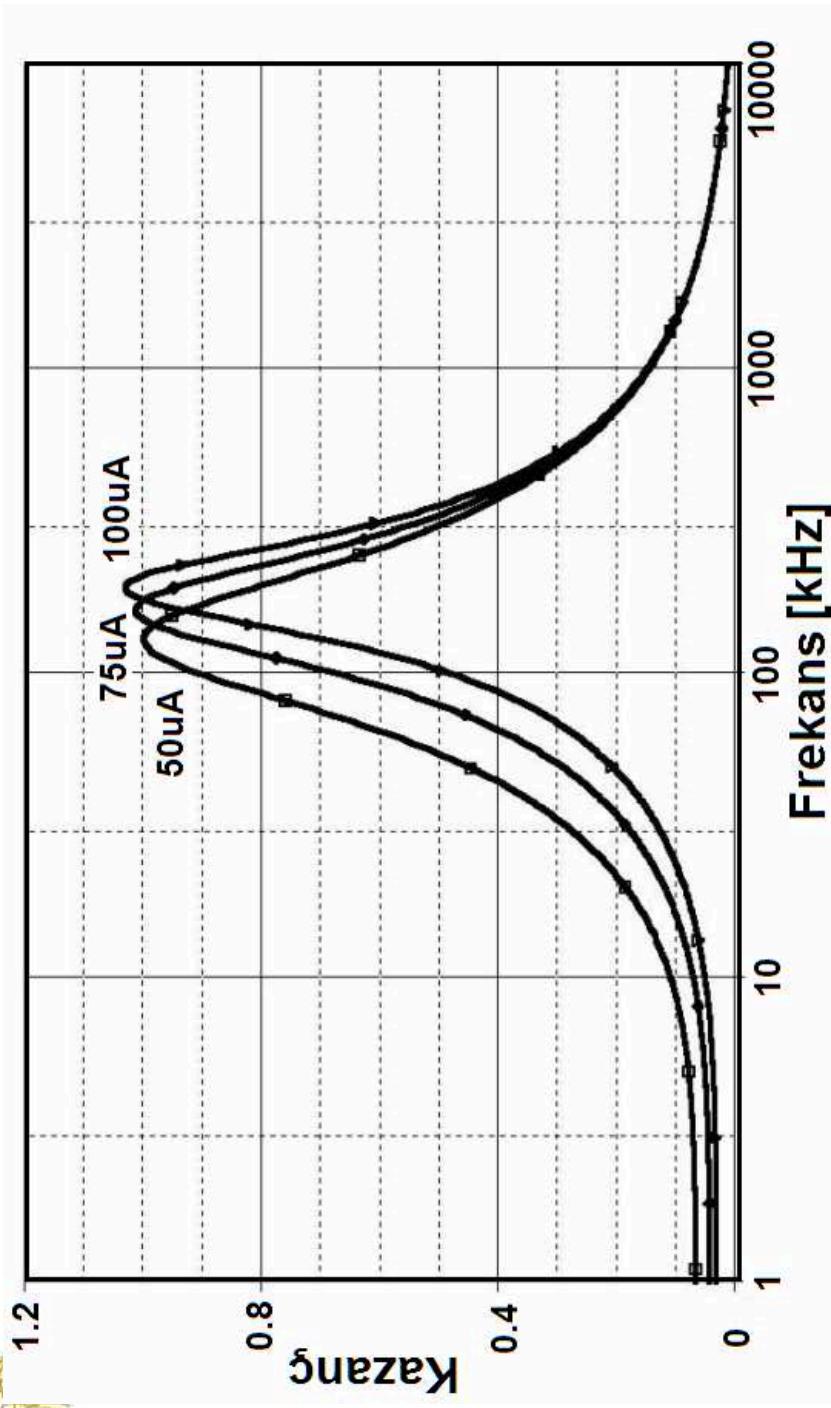

Şekil 7: Akım modlu band geçiren süzgeçin merkez frekansının ayarlanması





Yüksek Geçiren:

ECCII-5 ve ECCII-6'nın kontrol akımı  $IB=0A$  yapılarak,  $ka1$  ve  $ka0$  katsayıları sıfıra eşitlenir.

ECCII-1, ECCII-2, ECCII-3, ECCII-4 ve ECCII-8, için kontrol akımı  $IB=50\mu A$ 'e ayarlanmış,  $ka2$  ve  $kb0$  1'e eşitlenmiştir.

Yüksek geçen süzgecin kalite faktörü ( $Q$ )  $kb1$  çarpanını değiştirerek ayarlanabilir.

ECCII-7'nin kontrol akım  $IB$  sırası ile  $50\mu A$ ,  $75\mu A$ ,  $100\mu A$  yapılarak ECCII-7'nin akım kazancı  $kb1$  ( $IB/IA$ ) sırasıyla 1, 1.5 ve 2 olarak ayarlanır.

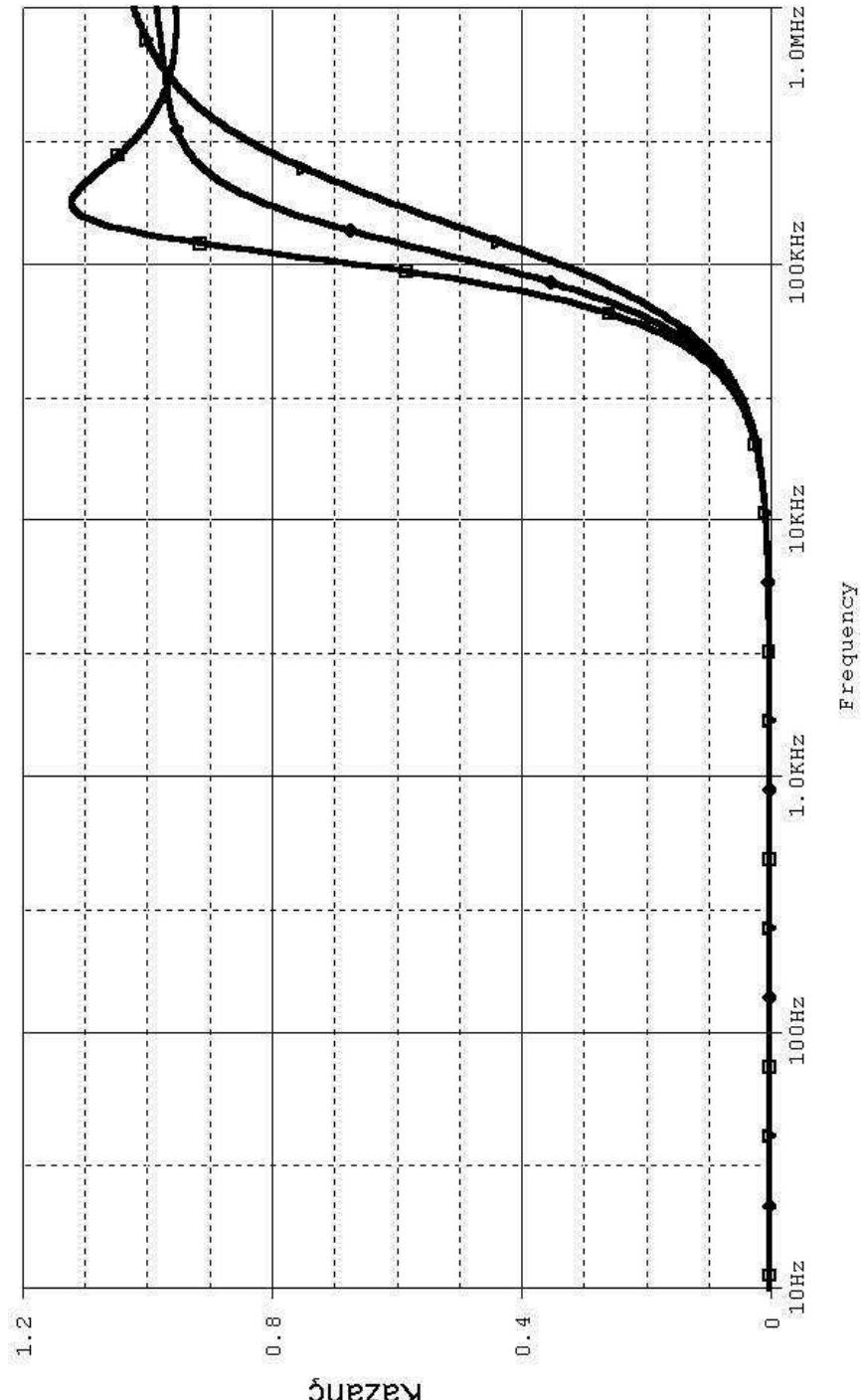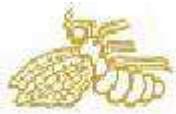

Sekil 8 : Akım modlu yüksek geçiren süzgecin değer katsayısının ayarlanması

## *Sonuç :*

---



- Bu çalışmada, elektronik olarak kontrol edilebilen ikinci kuşak akım taşıyıcısı kullanılarak yüksek dereceden akımda ayarlanabilir süzgeç elde edilmesi üzerinde durulmuştur.
- Önerilen yüksek dereceden ayarlanabilir süzgeçler sayesinde, süzgecin karakteristiği elektronik olarak sadece kontrol akumlarını değiştirerek ayarlanabilmektedir bu da süzgecin bir mikrodenetleyici tarafından kontrol edilmesine imkan sağlamaktadır.
- Süzgecin her bir katsayıısının sadece bir kontrol akımı ile kontrol edilebildiğiinden, katsayılar birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilmektedir.

**TEŞEKKÜRLER**

---

---

---