

**Soru 1:**

$$V_I = \sqrt{\frac{2I_{SS}}{k'_N \left(\frac{W}{L}\right)_1}} \left(\frac{W}{L}\right)_1 = \frac{2I_{SS}}{k'_N (\Delta V_I)^2} = \frac{2 \times 50 \times 10^{-6}}{20 \times 10^{-6} (0.25)^2} = 80$$

$$K_V = g_{m1} \cdot R_o \quad g_{m1} = \sqrt{I_{SS} \cdot k'_N \left(\frac{W}{L}\right)_1} = \sqrt{50 \times 10^{-6} \times 20 \times 10^{-6} \times 80} = 282 \mu A/V$$

$$R_o = \frac{2}{(\lambda_N + \lambda_P) I_{SS}} = \frac{2}{(0.01 + 0.02) \times 50 \times 10^{-6}} = 1.3 M\Omega$$

$$K_V = 376$$

$$V_{D1} = V_{DD} - |V_{GS3}| = V_{DD} - V_{SG3}$$

$$V_{SG3} = -V_{GS3} = V_{DD} - V_{ICmaks} + V_{TN} = 1.5V - 1V + 0.7V = 1.2V$$

$$|V_{GS3} - V_{TP}| = \sqrt{\frac{2I_D}{k'_P \left(\frac{W}{L}\right)_3}} = |-1.2V - (-0.7V)| = 0.5$$

$$\rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_3 = \frac{2I_D}{k'_P |V_{GS3} - V_{TP}|^2} = \frac{50 \mu A}{10 \times 10^{-6} \times (0.5)^2} = 20$$

Devrenin çalışması için gereken şartlar dikkate alındığında, verilen  $V_{ICmin}$  değerinde T1-T2 iletim yönünde kutuplanmalı ve transistörler doyma bölgesinde kalmalı.

$$V_{GS1} = \sqrt{\frac{2I_D}{k'_N \left(\frac{W}{L}\right)_1}} + V_{TN} = \sqrt{\frac{2 \times 50 \mu A}{20 \mu A/V \times 80}} + 0.7V = 0.95V$$

şartı yerine gelmeli. Verilen  $V_{ICmin} = -1V$  değerinde T1 transistörünün kaynak ucu gerilimi

$$V_{S1} = V_{ICmin} - V_{GS1} = -1V - 0.95V = -1.95V$$

bulunur..  $V_{S1} < -V_{SS}$  olamayacağından, **devre bu son şartı yerine getiremez!**

## Soru 2

$$K_v = B \cdot g_{m1} \cdot R_o$$

$$R_o = \frac{1}{(\lambda_n + \lambda_p) \cdot I_6} = \frac{1}{(0.01 + 0.02) \times 15 \times 10^{-6}} = 2.2 \text{ M}\Omega$$

$$G = B \cdot \sqrt{k_n' \cdot I_A \cdot \left(\frac{W}{L}\right)_{1-2}} = 134 \mu\text{A/V} \Rightarrow K_v = 134 \mu\text{A/V} \times 2.2 \text{ M}\Omega = 297$$

$$f_d = \frac{1}{2\pi R_o (C_L + C_{n7})} = \frac{1}{2\pi \times 2.2 \text{ M} \times (11 \text{ pF})} = 6.6 \text{ kHz}$$

$$GBW = K_v \cdot f_d = 297 \times 6.6 \text{ kHz} = 1.95 \text{ MHz}$$

$$\phi_5 = \arctg\left(B \cdot K_{v1} \cdot \frac{C_{n5}}{C_L + C_{n7}}\right) = \arctg\left(3 \times 3 \times \frac{1}{11}\right) = 39.3^\circ$$

$$\phi_6 = \arctg\left(\sqrt{\frac{B \cdot (W/L)_1}{(W/L)_7}} \cdot \frac{C_{n6}}{C_L + C_{n7}}\right) - \arctg\left(\frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{B \cdot (W/L)_1}{(W/L)_7}} \cdot \frac{C_{n6}}{C_L + C_{n7}}\right)$$

$$= \arctg\left(\sqrt{\frac{3 \times 10}{10}} \times \frac{1}{11}\right) - \arctg\left(\frac{1}{2} \times \sqrt{\frac{3 \times 10}{10}} \times \frac{1}{11}\right) = 4.43^\circ$$

$$\phi_m = 90^\circ - 39.3^\circ - 4.43^\circ = 46.3^\circ$$

Soru 3:

$$f_1 = \frac{I_1}{4.C.V_{BEon}}$$

$$V_K = V_{BE} + 2I_{E11}R_1 - V_{BE} - 2I_{E12}R_1 = 2R_1(I_{E11} - I_{E12})$$

$$I_{E11} = \frac{1}{4}I_{C14} + \Delta I, \quad I_{E12} = \frac{1}{4}I_{C14} - \Delta I$$

$$V_K = 4R_1.\Delta I \rightarrow \Delta I = \frac{V_K}{4R_1}$$

$$I_1 = I_{C5} + I_{C10} = I_T \cdot \frac{R_B}{R_C} + \frac{1}{4}I_{C14} + \Delta I = I_T \cdot \frac{R_B}{R_C} + \frac{1}{4}I_T \cdot \frac{R_B}{R_D} + \frac{V_K}{4R_1}$$

$$I_1 = I_T \cdot \left( \frac{R_B}{R_C} + \frac{1}{4} \cdot \frac{R_B}{R_D} \right) + \frac{V_K}{4R_1} = I_T \cdot (2 + 2) + \frac{V_K}{4R_1} = 4.I_T + \frac{V_K}{4R_1}$$

$$f_1 = \frac{I_1}{4.C.V_{BEon}} = \frac{1}{4.C.V_{BEon}} \left( 4.I_T + \frac{V_K}{4R_1} \right)$$

$$I_T = \frac{V_{CC} + V_{EE} - V_{BE}}{R_A + R_B} = \frac{5V - 0.7}{11k} = 0.39mA$$

$$I_{C14} = \frac{R_B}{R_C} . I_T = 8 . I_T = 3.12mA$$

$$I_{1maks} = 2.I_T + \frac{I_{C14}}{2} = 6.I_T = 2.34mA$$

$$I_{1min} = 2.I_T = 0.78mA$$

**V<sub>K</sub> = 0 için osilasyon frekansı**

$$f_o = \frac{4.I_T}{4.C.V_{BEon}} = \frac{4 \times 0.39mA}{4 \times 1nF \times 0.7V} = 0.417 \times 10^6 = 557kHz$$

### Üst sınır

$$f = f_{maks} \rightarrow I_{1maks} = 6.I_T$$

$$f_o = \frac{6.I_T}{4.C.V_{BEon}} = \frac{2.34mA}{4 \times 1nF \times 0.7V} = 0.835 \times 10^6 = 835kHz$$

### Alt sınır

$$f = f_{min} \rightarrow I_{1min} = 2.I_T$$

$$f_o = \frac{2.I_T}{4.C.V_{BEon}} = 278kHz$$

$$-3.12V \leq V_K \leq 3.12V$$

