

Soru 1:

Gerçek:

$$R(T) = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot T + \beta \cdot T^2)$$

İdeal:

$$R(T) = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot T)$$

Maksimum hata T = 100°C de oluşur. T = 100°C de

Gerçek: R(T) = 138.42 Ohm

İdeal: R(T) = 139 Ohm

Mutlak hata: $\Delta R = -0.58$ Ohm

İdeal bağıntıda derece başı değişim: $(39 \text{ Ohm}/100^\circ\text{C}) = 0.39 \text{ Ohm}/^\circ\text{C}$

Buna göre

X - 0.58 Ohm

1°C - 0.39 Ohm

Hata H = 1.48°C olur. Yahut H(%) = %0.417

Soru 2:

$$a- \eta = \frac{V_O}{V_D + V_O} \cdot \frac{V_{IN} + V_D - V_{sat}}{V_{IN}}$$

$$\eta = \frac{15}{0.8 + 15} \cdot \frac{24 + 0.8 - 1}{24} = \%94.1$$

$$b- \Delta I_L = \frac{I}{L} (V_{IN} - V_{sat} - V_O) t_{ON} = \frac{I}{L} (V_O + V_D) \cdot t_{OFF}$$

$$I_{Omin} = \frac{1}{2} \Delta I_L = \frac{I}{2 \cdot f \cdot L} (V_O + V_D) \left(1 - \frac{(V_O + V_D)}{(V_{IN} - V_{sat})} \right)$$

$$L = \frac{I}{2 \cdot f \cdot I_{Omin}} (V_O + V_D) \left(1 - \frac{(V_O + V_D)}{(V_{IN} - V_{sat})} \right)$$

$$L = \frac{I}{2 \cdot f \cdot 100\text{kHz} \cdot 0.1A} \times (15V + 0.8V) \times \left(1 - \frac{(15V + 0.8V)}{(24V - 1V)}\right) = 247 \mu H$$

$$C = \frac{I_{Omin}}{4 \cdot f \cdot \Delta V_O} = \frac{0.1A}{4 \cdot 100\text{kHz} \cdot 25mV} = 10 \mu F$$

$$c- \frac{t_{ON}}{t_{OFF}} = \frac{(V_O + V_D)}{(V_{IN} - V_{sat} - V_O)} = 1.975$$

$$t_{OFF} = 3.36 \mu s \quad t_{ON} = 6.639 \mu s$$

Soru 3:

Ortalama deęer doęrultucusu olarak kullanılmada ortaya ıkacak baęıl hata

$$h_1 = \frac{\pi R_1 V_\gamma}{2 R_2 \beta K_{V0} V_{IP}} = \frac{\pi \cdot 0.6V}{2 \cdot 0.5 \cdot 19953 \cdot 10} = 9.5 \times 10^{-6}$$

Burada $R_1 = R_2$, $\beta = 0.5$

Doęrultucunun eřik gerilimi:

$$V_\gamma' = \frac{V_\gamma}{\beta K_{V0}} = \frac{0.6V}{0.5 \cdot 19953} = 60.14 \mu V$$

$$\omega_H = \frac{\pi \cdot YE}{2 \cdot V_\gamma \cdot \left(2 - \frac{R_2 V_{IP}}{R_1 V_\gamma}\right)} = \frac{\pi \cdot 5 \cdot 10^6}{2 \cdot 0.6 \cdot \left(2 - 1 \cdot \frac{(-10)}{0.6}\right)} = 701.2 \times 10^3 \text{ rad/sn}$$

$$f_H = 111.6 \text{ kHz}$$

Bu frekansta frekansa baęlı baęıl hata

$$h_2 = -\frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{r_1 V_\gamma}{R_2 V_{IP}}\right)^2 \left(\frac{\omega}{\beta K_{V0} \omega_0}\right)^2 = -0.088$$

Soru 4:

$$V_{O1} = R_L \cdot (I+1) \cdot \frac{V_{ref}}{R_3} \Rightarrow R_L = A \cdot E^{-\alpha}$$


$$V_{O1} = 2 \cdot A \cdot E^{-\alpha} \cdot \frac{V_{ref}}{R_3} \Rightarrow \frac{V_{O1} \cdot R_3}{2 \cdot A \cdot V_{ref}} = E^{-\alpha} \Rightarrow E = \left(\frac{V_{O1} \cdot R_3}{2 \cdot A \cdot V_{ref}} \right)^{-\frac{1}{\alpha}}$$

Üs alma devresi gerekli

$$y = x^a$$


$x > 0$ için logaritmik kuvvetlendirici ve ters logaritmik kuvvetlendirici yardımıyla bu işlem kolayca yerine getirilebilir.
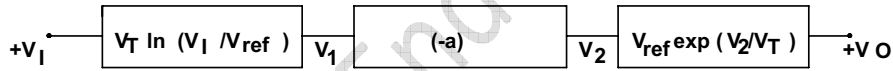
$$V_O = V_{ref} \cdot \exp \left(\frac{a \cdot V_T \cdot \ln \frac{V_I}{V_{ref}}}{V_T} \right) = V_{ref} \cdot \left(\frac{V_I}{V_{ref}} \right)^a \quad (3.17)$$




Üs alma devresi

Burada $a = \frac{-1}{\alpha}$

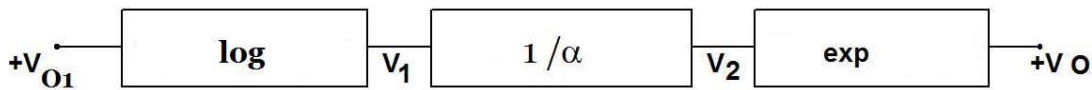


Kullanılabilecek devre blokları:

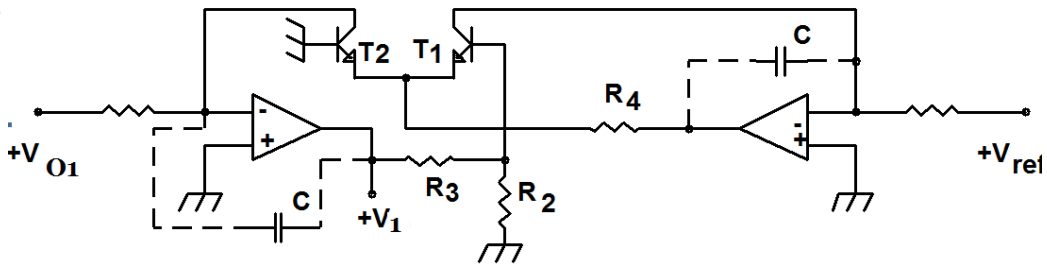

Sıcaklık kompozasyonlu logaritmik kuvvetlendirici yapısı.
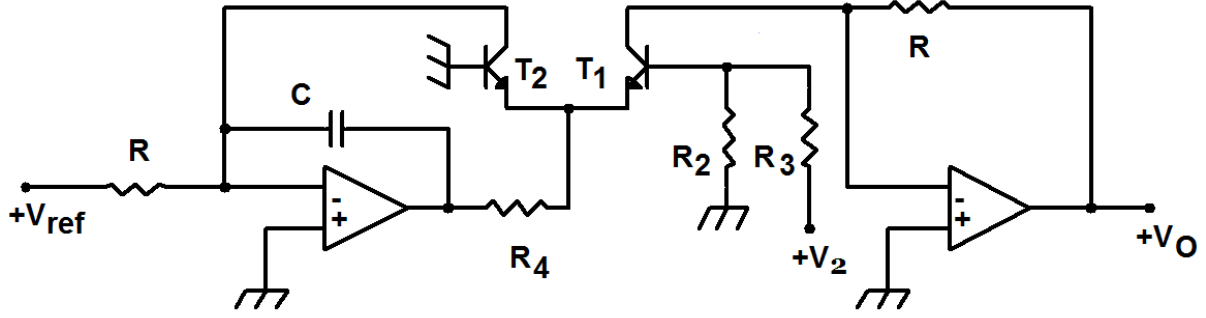
$$V_1 = -V_T \cdot \frac{R_2 + R_3}{R_2} \cdot \ln\left(\frac{V_1}{V_{ref}}\right)$$



$$V_O = V_{ref} \cdot \exp\left(\frac{R_2}{R_2 + R_3} \frac{V_2}{V_T}\right)$$

Ara blok pozitif kazançlı bir kuvvetlendirici veya zayıflatıcı (α değerine bağlı.)

Hakan Kuntman Endüstriyel