

ANALOG TMDEVRELER

GRUP 3-DEV 2

Orta ve yksek frekanslar blgesinde alıřtırılmak zere bir gerilim kontroll osilatr devresi tasarlanacaktır. Osilatr simetrik olarak gen ve karedalga retecektir. Osilatrn kazancı $\partial f/\partial V_k = 200 \text{ kHz/V}$, osilasyon frekansının deėiřim aralıėı da $0 \leq f \leq 1\text{MHz}$ olacaktır. Giriř gerilimi $V_k = 0\text{V}$ iken osilasyon frekansının alıřma aralıėının ortasına gelmesi istenmektedir. $V_{BE}=0.7\text{V}$ alınabilir. $V_{CC} = V_{EE} = 5\text{V}$ olarak verilmiřtir.

- Uygun bir devre yapısı seerek gerilim kontrollu osilatr tasarlayınız; istenen řartları saėlayacak biimde devredeki R ve C elemanlarının deėerlerini belirleyiniz.
- V_k kontrol geriliminin deėiřim aralıėını bulunuz.

SPICE benzetim programı yardımıyla

- Osilatre iliřkin frekans-kontrol gerilimi karakteristiėini iziniz. Bunun iin kontrol gerilimine eřitli deėerler vererek ıkıř iřaretinin frekansını belirleyiniz.
- c)'de elde ettiėiniz karakteristikten yararlanarak $\partial f/\partial V_k$ kazancını belirleyiniz.
- Bulduėunuz sonuları yorumlayınız, hedeflediėiniz sonuca ulařıp ulařamadıėınızı arařtırınız.

Not: Kullanılabilecek BJT model parametreleri nceki devlerde verilmiřtir.

ANALOG TMDEVRELER

GRUP 4-DEV 2

Alak frekanslar blgesinde alıřtırılmak zere bir gerilim kontroll osilatr devresi tasarlanacaktır. Osilatr gen ve karedalga retecektir. Osilatrn kazancı $\partial f/\partial V_k = 0.1 \text{ kHz/V}$, osilasyon frekansının deėiřim aralıėı da $0.1\text{kHz} \leq f \leq 10\text{kHz}$ olacaktır. $V_{BE}=0.7 \text{ V}$ alınabilir. $V_{CC} = V_{EE} = 5\text{V}$ olarak verilmiřtir.

- Uygun bir devre yapısı seerek gerilim kontrollu osilatr tasarlayınız; istenen řartları saėlayacak biimde devredeki R ve C elemanlarının deėerlerini belirleyiniz.
- V_k kontrol geriliminin deėiřim aralıėını bulunuz.

SPICE benzetim programı yardımıyla

- Osilatre iliřkin frekans-kontrol gerilimi karakteristiėini iziniz. Bunun iin kontrol gerilimine eřitli deėerler vererek ıkıř iřaretinin frekansını belirleyiniz.
- c)'de elde ettiėiniz karakteristikten yararlanarak $\partial f/\partial V_k$ kazancını belirleyiniz.
- Bulduėunuz sonuları yorumlayınız, hedeflediėiniz sonuca ulařıp ulařamadıėınızı arařtırınız.

Not: Kullanılabilecek BJT model parametreleri nceki devlerde verilmiřtir.