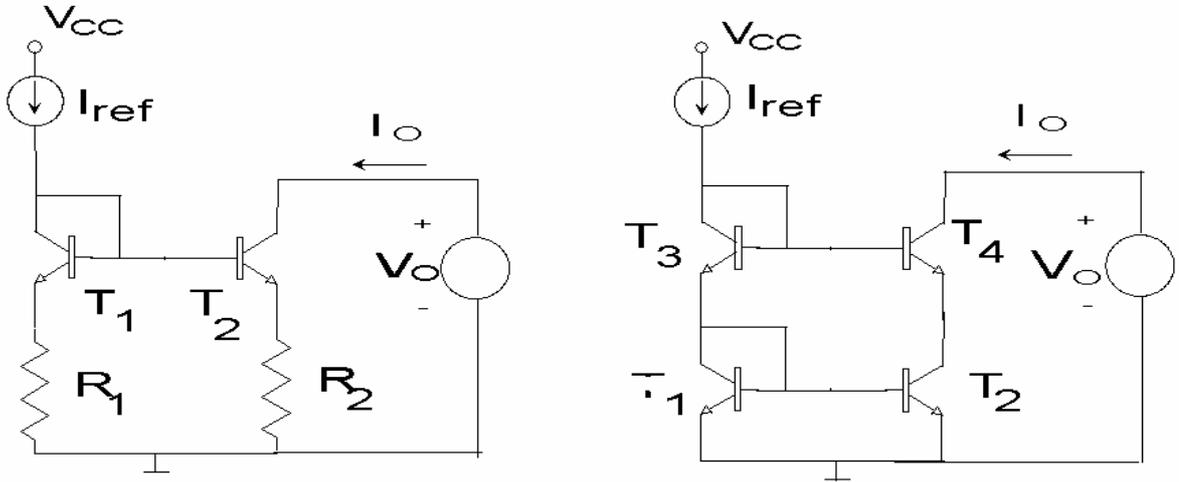


ANALOG TMDEVRELER

GRUP 1-DEV 1



ekildeki diren oranlı akım kaynađı ve Kaskod akım kaynađı devrelerinde $I_{ref} = 100\mu A$ deđerindedir. $V_{CC} = 5V$ dur.

a) Devrenin akım kaynađı olarak kullanılabilmesi iin V_O ıkı geriliminin sađlaması gereken artı bulunuz.

SPICE simlasyon programı yardımıyla;

b) I_O akımının V_O ile deđiimini ıkartınız. Bunun iin V_O gerilimini b)'de bulduđunuz sınır deđerden balayarak $V_{CC} = 5V$ deđerine kadar uygun aralıklarla arttırınız.

c) Elde ettiđiniz sonulardan yararlanarak devrenin ıkı direncini hesaplayınız.

d) I_{ref} akımını $10\mu A - 1mA$ deđerleri arasında uygun aralıklarla deđitirerek I_O/I_{ref} oranının I_{ref} akımı ile nasıl deđitiđini aratırınız. (Bunun iin logaritmik aralıklar iinde uygun adımlar alınması nerilir, rneđin $10\mu A - 100\mu A$ aralıđında $10\mu A, 20\mu A, 30\mu A, \dots, 100\mu A - 1000\mu A$ aralıđında $100\mu A, 200\mu A, 300\mu A, \dots$,

vb).

V_O ıkı gerilimine $2.5V$ dođru gerilim bileeni veriniz, AC analiz iin $1V$ uygulayarak frekans deđitirip ıkı empedansının frekansla nasıl deđitiđini inceleyiniz.

Diren oranlı akım kaynađında $R_1 = 2k$, $R_2 = 1k$ olarak belirlenmitir.

GRUP 2-DEV 1

Diren oranlı akım kaynađı ve Kaskod akım kaynađı devrelerini pnp tranzistorlarla kurunuz, Grup1 – dev1'de istenenleri kurduđunuz pnp akım kaynađı devreleri iin tekrarlayınız.

Her iki grup iin ortak alıma:

e) Elde ettiđiniz sonuları ters tipteki tranzistor iin elde edilen sonularla da karılatırarak yorumlayınız; bunun iin diđer gruptaki bir bir arkadaımızdan alacađımız benzetim sonularından yararlanabilirsiniz.

TESLİM TARİHİ : 18 Ekim 2004

VERİLECEK TÜM ÖDEVLER İÇİN SPICE BJT MODEL PARAMETRELERİ

nnp tranzistorlar için;

IS=5.24x10⁻¹⁶ A BF=384 BR=2.4 NF=1.06 VAF=79.5V

IKF=0.025A ISE=8.3x10⁻¹⁴ A NE=1.94 NR=1.005 VAR=9.64V

IKR=1.85x10⁻⁴ A NC=1.22 ISC=7.5x10⁻¹⁵ A

pnp tranzistorlar için;

IS=6.2x10⁻¹⁶ A BF=98 BR=1.005 NF=1.155 VAF=50.3V

IKF=9.15x10⁻⁴ A ISE=2.55x10⁻¹⁵ A NE=1.46 NR=1.03

VAR=12.2V IKR=3.86x10⁻⁵ A NC=1.22 ISC=1.35x10⁻¹⁴ A

VT =26mV alınacaktır.