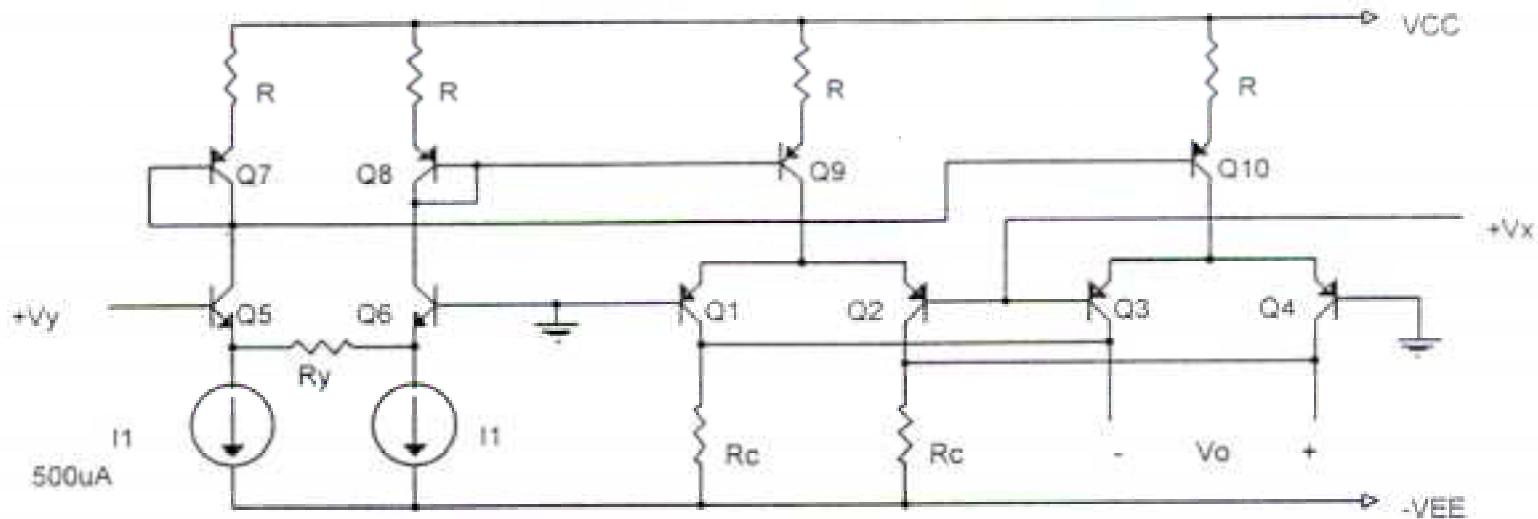


ANALOG TÜMDEVRELER - GRUP 2 ÖDEV 2



- Şekildeki analog çarpma devresinin çalışmasını elemanların işlevlerini belirterek açıklayınız. $V_o = V_o(V_x, V_y)$ bağıntısını çıkarınız.
- V_x ve V_y giriş gerilimlerinin sınır değerlerini belirleyiniz.
- V_o çıkış geriliminin değişim sınırlarını bulunuz.
- $-5V \leq V_y \leq 5V$ olabilmesi için R_y direnci ne olmalıdır?
- Cıkış işaretinin değişiminin $-5V \leq V_o \leq 5V$ olabilmesi için R_c dirençleri ne olmalıdır?

SPICE simülasyon programı yardımıyla;

- V_x gerilimine $-300mV \leq V_x \leq 300mV$ aralığında eşit adımlarla çeşitli değerler (en az 10 değer) veriniz, her $V_x = \text{sabit}$ değeri için V_y gerilimini d)'de verilen aralıkta değiştirerek çıkış geriliminin değişimini inceleyiniz.
- Aynı incelemeyi, V_y gerilimine d)'de verilen aralıkta eşit adımlarla çeşitli değerleri vererek V_x gerilimi için tekrarlayınız.
- f)'deki her $V_x = \text{sabit}$ değeri için V_o/V_y kazancının frekansla değişimini çıkarınız.
- g)'deki her $V_y = \text{sabit}$ değeri için V_o/V_x kazancının frekansla değişimini çıkarınız.
- Bulduğunuz sonuçları yorumlayınız.

Teslim Tarihi: 03.12.2001