


ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK

GRUP 3, GRUP 4

Ödev 1

Şekildeki tek yolu doğrultucu 5kHz'e kadar sinüs biçimli işaretlerin doğrultulması için kullanılacaktır. Devre $\pm 10V$ 'luk besleme gerilimi ile çalıştırılacaktır. Doğrultucunun gerilim kazancının $|K_V| = 1$, giriş direncinin $R_1 = 5k$, ortalama değer doğrultucusu olarak kullanılırken ortaya çıkacak alçak frekans hatasının $h_1 < \%0.01$, yüksek frekanslarda $f = 5\text{kHz}$ de ortaya çıkacak frekansa bağlı bağıl hatanın da $h_2 < \%1$ olması isteniyor (faz döndüren doğrultucuda mutlak frekans kısıtlaması $f_H > 5\text{kHz}$ olacaktır).

- Eleman değerlerini belirleyiniz.
- Uygun bir işlemel kuvvetlendirici seçiniz.
- SPICE benzetim programı yardımıyla devrenin çalışmasını inceleyiniz, hedeflere ulaşıp ulaşamadığınızı irdeleyiniz. (Bunun için devrenin $V_O - V_I$ geçiş karakteristiğini çıkartınız; daha sonra girişe farklı frekanslarda sinüs biçimli işaret uygulayınız; her bir frekans için giriş işaretinin genliğini düşük seviyelerden itibaren artırarak çıkışın değişimini gözleyiniz.)
- Devreyi çift yolu doğrultucuya dönüştürmek üzere yeni bir devre tasarlayınız, tasarladığınız devrenin çalışıp çalışmadığını SPICE benzetim programı yardımıyla araştırınız. Tasarladığınız devrenin başarısını irdeleyiniz.

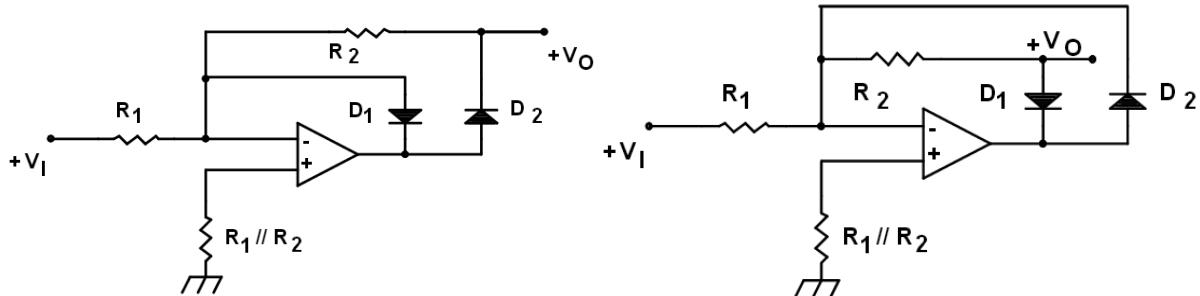

Grup 3.

negatif giriş işaretleri için doğrultucu

Grup 4.

pozitif giriş işaretleri için doğrultucu